

# 第 6 章 时序逻辑电路

## Sequential Logic Circuits

### § 6.1 概述 Introduction


#### 时序电路



逻辑电路 { 同步 所有的触发器在  $CLK$  同一边沿触发  
异步

## 时序电路结构:

组合电路 + 记忆元件

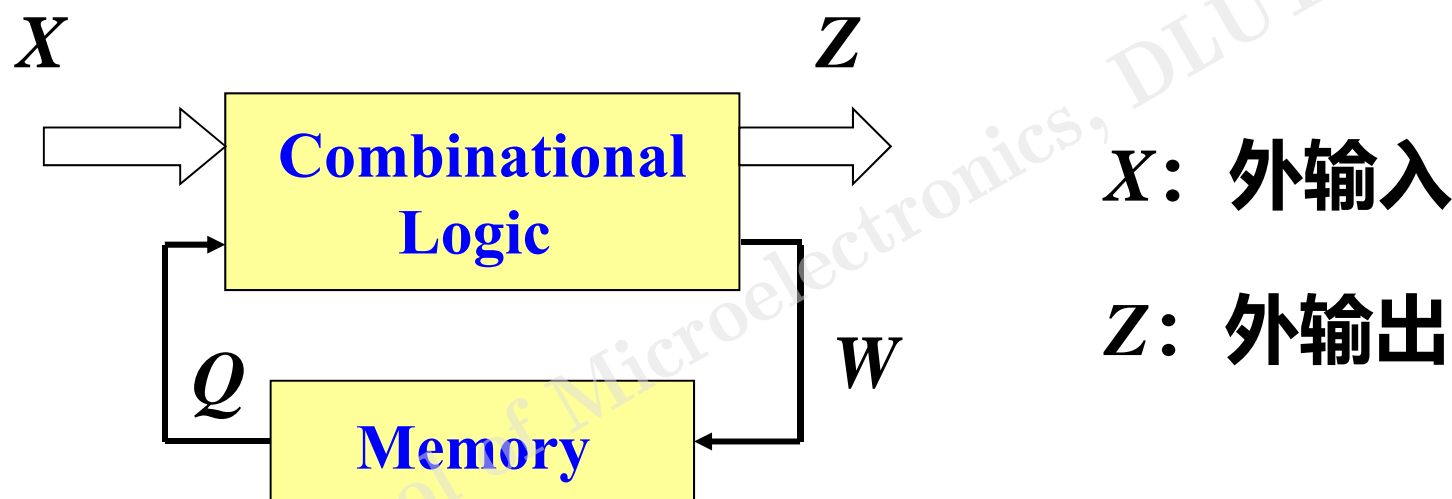

$W$ : 控制输入 —  $J, K, D, T$

$Q$ : 触发器输出 (状态)

外输入  $X$   
外输出  $Z$

控制输入  $W$   
状态  $Q$

关系:

输出方程

$$Z = F(X, Q)$$

驱动方程

$$W = H(X, Q)$$

特征方程

$$Q^{n+1} = G(W, Q^n)$$

按照电路中输出变量是否和输入变量直接相关


时序电路 { 米里型 (Mealy) 输出  $Z \begin{cases} Q^n \\ X \end{cases}$   
莫尔型 (Moore) 输出  $Z \sim Q^n$

## §6.2 同步时序电路分析


### Sequential Logic Circuits Analysis

分析: 已知电路, 描述电路原理及功能

例1: 分析下图时序逻辑电路

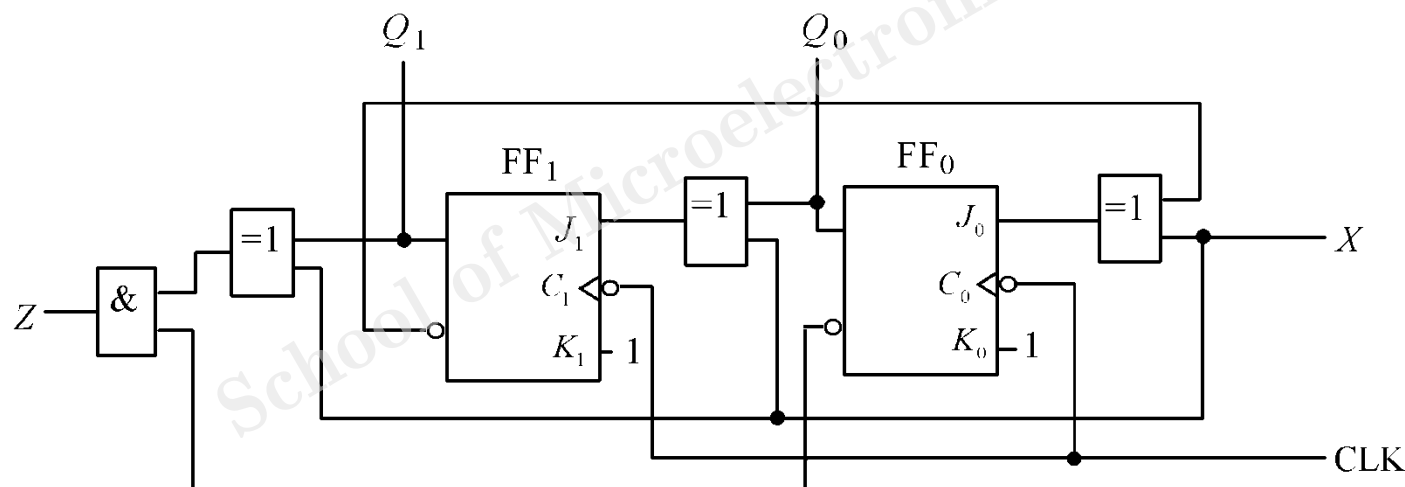

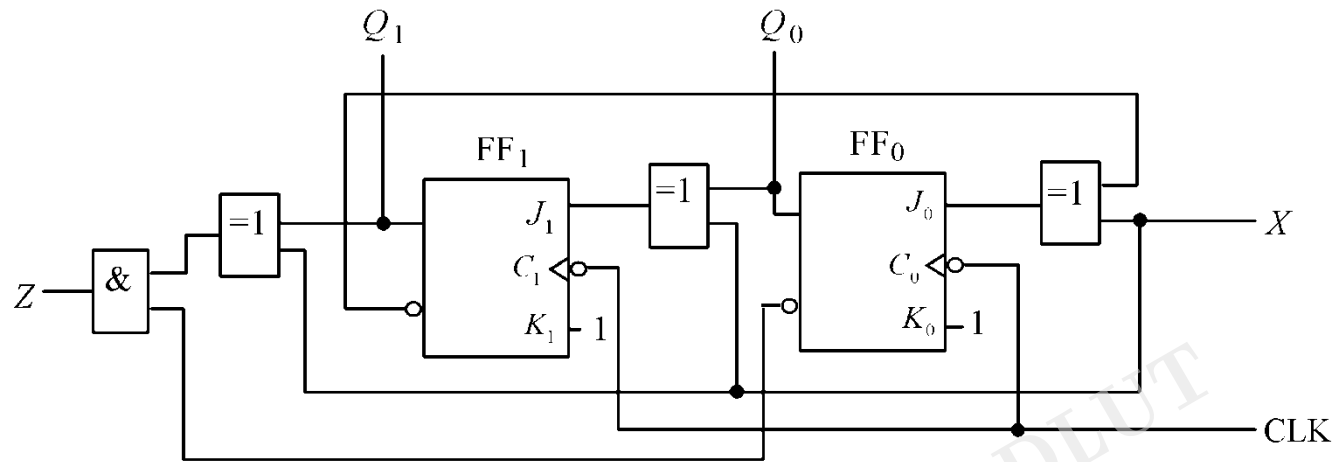- 1) 输入  $X$                       控制输入  $J_0, K_0, J_1, K_1$   
输出  $Z$                         状态  $Q_1$  (MSB),  $Q_0$



## 2) 方程

输出方程

$$Z = (X \oplus Q_1^n) \cdot \overline{Q_0^n}$$

驱动方程

$$\begin{cases} J_0 = X \oplus \overline{Q_1^n} \\ K_0 = 1 \end{cases} \quad \begin{cases} J_1 = X \oplus Q_0^n \\ K_1 = 1 \end{cases}$$

特征方程

$$\begin{cases} Q_0^{n+1} = J_0 \overline{Q_0^n} + \overline{K_0} Q_0^n = (X \oplus \overline{Q_1^n}) \cdot \overline{Q_0^n} \\ Q_1^{n+1} = J_1 \overline{Q_1^n} + \overline{K_1} Q_1^n = (X \oplus Q_0^n) \cdot \overline{Q_1^n} \end{cases}$$

### 3) 状态表和状态图

已知：输入  $X$ ， $Q^n$

求：输出  $Z$ ， $Q^{n+1}$

状态表

	$X$	$Q_1^n$	$Q_0^n$	$Q_1^{n+1}$	$Q_0^{n+1}$	$Z$
$X=0$	0	0	0	0	1	0
	0	0	1	1	0	0
	0	1	0	0	0	1
	0	1	1	0	0	0
$X=1$	1	0	0	1	0	1
	1	0	1	0	0	0
	1	1	0	0	1	0
	1	1	1	0	0	0

$$Q_1^{n+1} = (X \oplus Q_0^n) \cdot \overline{Q_1^n}$$


$$Q_0^{n+1} = (X \oplus \overline{Q_1^n}) \overline{Q_0^n}$$

$$Z = (X \oplus Q_1^n) \cdot \overline{Q_0^n}$$

$$X=0 \begin{cases} Q_1^{n+1} = Q_0^n \cdot \overline{Q_1^n} \\ Q_0^{n+1} = \overline{Q_1^n} \cdot \overline{Q_0^n} = \overline{Q_1^n + Q_0^n} \\ Z = Q_1^n \cdot \overline{Q_0^n} \end{cases}$$

$$X=1 \begin{cases} Q_1^{n+1} = \overline{Q_0^n} \cdot \overline{Q_1^n} \\ Q_0^{n+1} = Q_1^n \cdot \overline{Q_0^n} \\ Z = \overline{Q_1^n} \cdot \overline{Q_0^n} \end{cases}$$

## 状态图

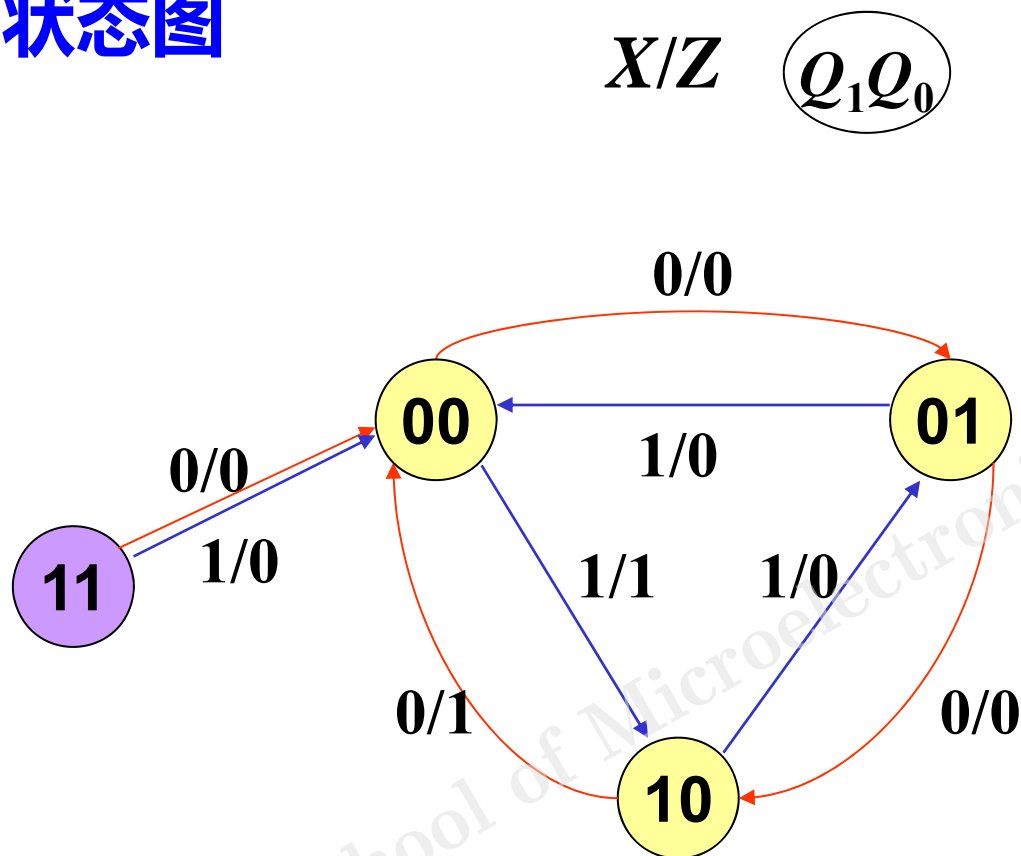

## 状态表



$X$	$Q_1^n$	$Q_0^n$	$Q_1^{n+1}$	$Q_0^{n+1}$	$Z$
0	0	0	0	1	0
0	0	1	1	0	0
0	1	0	0	0	1
0	1	1	0	0	0
1	0	0	1	0	1
1	0	1	0	0	0
1	1	0	0	1	0
1	1	1	0	0	0

→ 对应一个CLK

输出Z是原状态下的输出。

每条转换线对应真值表的一行

## 4) 电路功能

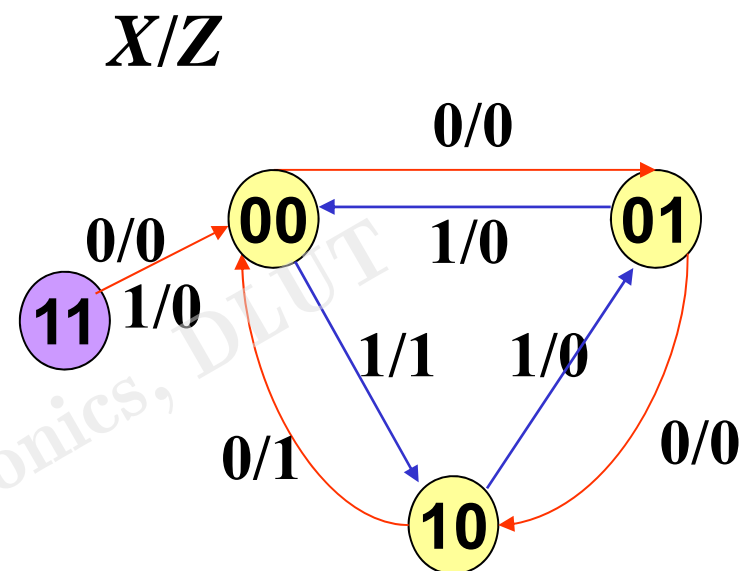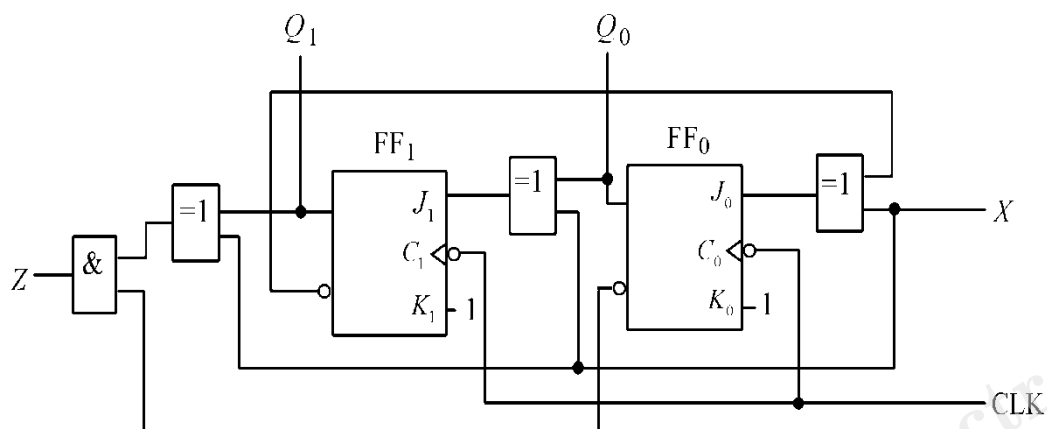


**状态图主循环：模 3 加减双向计数器**

**$X=0$ , M-3 加法计数：  $Z=1$ ，进位输出；**

**$X=1$ , M-3 减法计数：  $Z=1$ ，借位输出。**



## 例 2. 分析下图时序电路

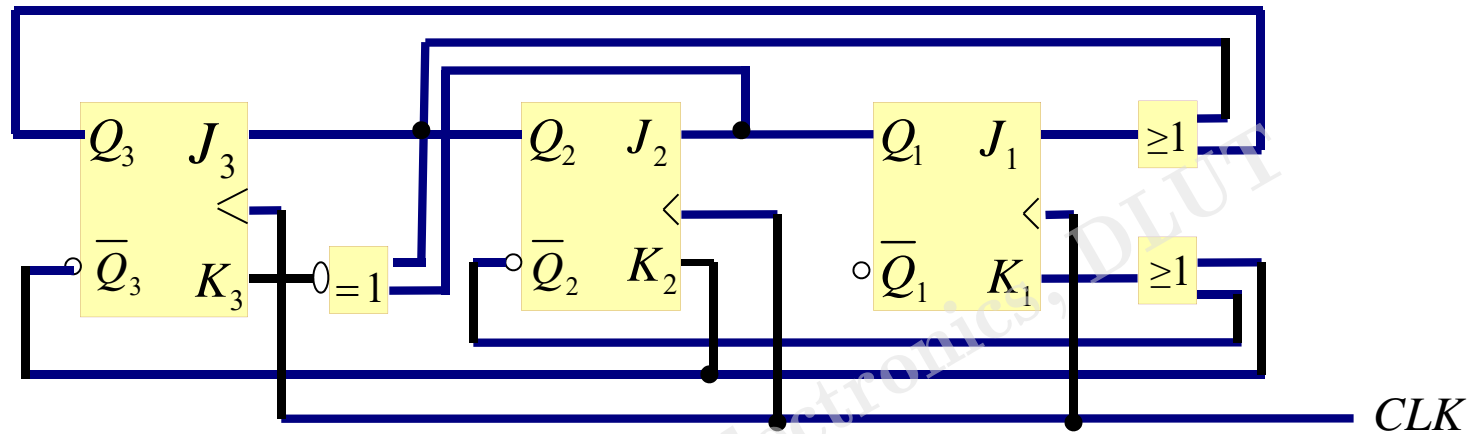

无外输入，无外输出

$$\left\{ \begin{array}{l} J_3 = Q_2^n \\ K_3 = \overline{Q_2^n \oplus Q_1^n} \end{array} \right. \quad \left\{ \begin{array}{l} J_2 = Q_1^n \\ K_2 = \bar{Q}_3^n \end{array} \right. \quad \left\{ \begin{array}{l} J_1 = Q_2^n + Q_3^n \\ K_1 = \bar{Q}_2^n + \bar{Q}_3^n = \overline{Q_2^n Q_3^n} \end{array} \right.$$

$$Q_3^{n+1} = J_3 \overline{Q_3^n} + \overline{K_3} Q_3^n = Q_2^n \overline{Q_3^n} + (Q_2^n \oplus Q_1^n) Q_3^n$$

$$Q_2^{n+1} = J_2 \overline{Q_2^n} + \overline{K_2} Q_2^n = Q_1^n \overline{Q_2^n} + Q_3^n Q_2^n$$

$$Q_1^{n+1} = J_1 \overline{Q_1^n} + \overline{K_1} Q_1^n = (Q_2^n + Q_3^n) \overline{Q_1^n} + Q_2^n Q_3^n Q_1^n$$

$Q_3^n$	$Q_2^n$	$Q_1^n$	$Q_3^{n+1}$	$Q_2^{n+1}$	$Q_1^{n+1}$
0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	1	0
0	1	0	1	0	1
0	1	1	1	0	0
1	0	0	0	0	1
1	0	1	1	1	0
1	1	0	1	1	1
1	1	1	0	1	1

$$Q_3^{n+1} \begin{cases} Q_2^n & Q_3^n = 0, \\ Q_2^n \oplus Q_1^n & Q_3^n = 1, \end{cases}$$

$$Q_2^{n+1} \begin{cases} Q_1^n & Q_2^n = 0, \\ Q_3^n & Q_2^n = 1, \end{cases}$$

$$Q_1^{n+1} \begin{cases} Q_2^n + Q_3^n & Q_1^n = 0, \\ Q_2^n Q_3^n & Q_1^n = 1, \end{cases}$$

$Q_3^n$	$Q_2^n$	$Q_1^n$	$Q_3^{n+1}$	$Q_2^{n+1}$	$Q_1^{n+1}$
0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	1	0
0	1	0	1	0	1
0	1	1	1	0	0
1	0	0	0	0	1
1	0	1	1	1	0
1	1	0	1	1	1
1	1	1	0	1	1

000 孤立状态

自启动

