


第 4 章 组合逻辑电路

Combinational Logic Circuit

逻辑电路 { 组合逻辑电路
 时序逻辑电路

组合逻辑电路特点:

 { 任何时刻输出仅取决于当时的输入
 由门电路构成
 无反馈线 (no memory)



§4.1 组合电路分析


Combinational Logic Circuit Analysis

分析：已知电路，求输出 (F)，分析电路功能

步骤：

- ① 从输入端到输出端，逐级写出各逻辑门的输出**
- ② 化简逻辑函数**
- ③ 列出真值表**
- ④ 分析电路功能**


例：分析下图电路

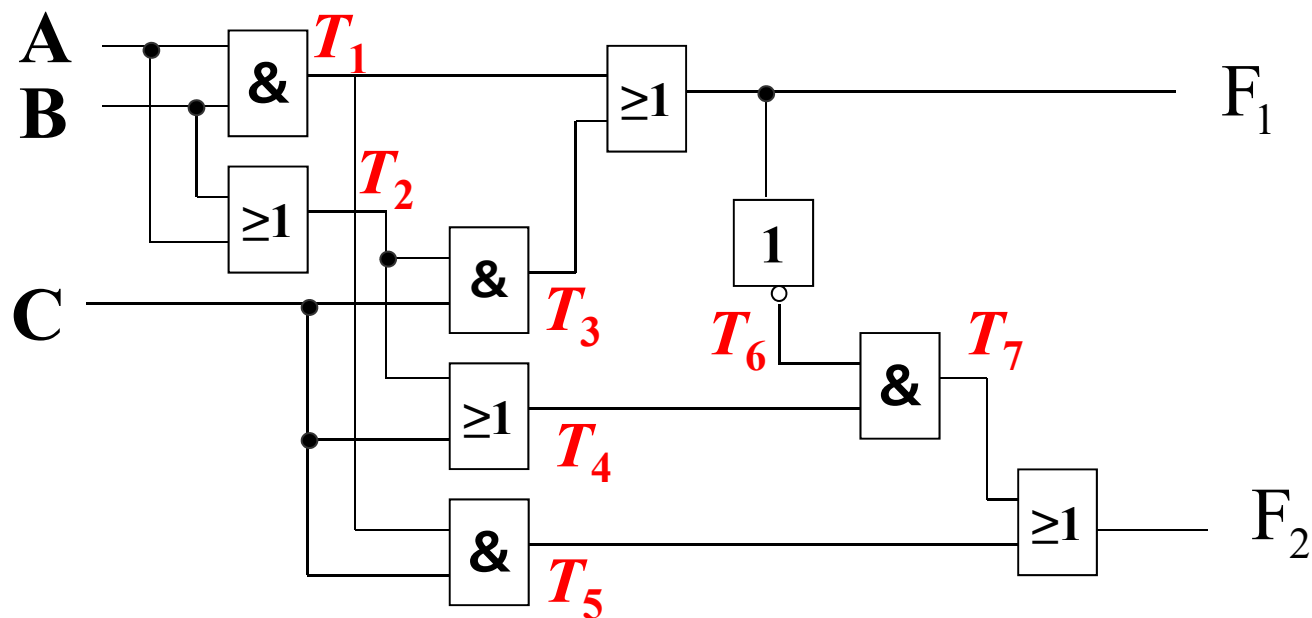

解: 1. 写出各门输出变量 T_i 2. 化简 T_i

$$T_1 = AB \quad T_2 = A+B \quad T_3 = (A+B)C$$


$$T_4 = A+B+C \quad T_5 = ABC$$

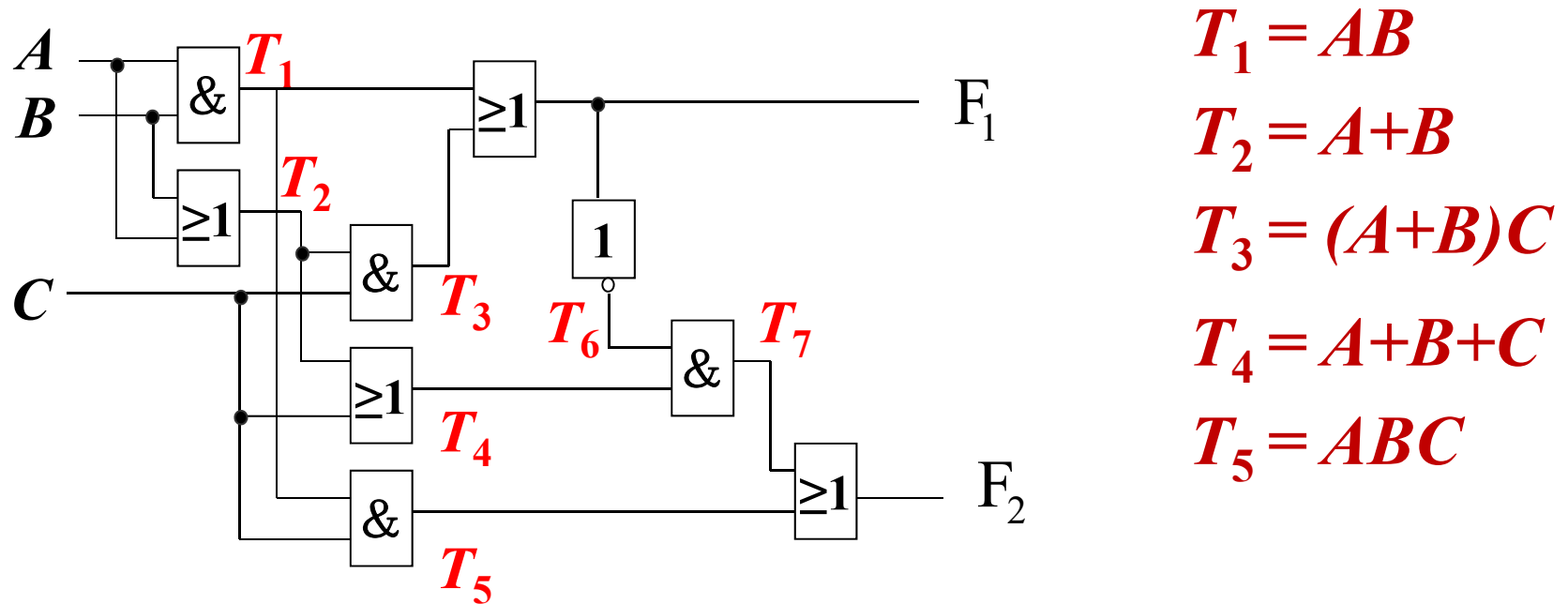

$$F_1 = T_1 + T_3 = AB + (A + B)C = AB + AC + BC$$

$$T_6 = \overline{F_1}$$
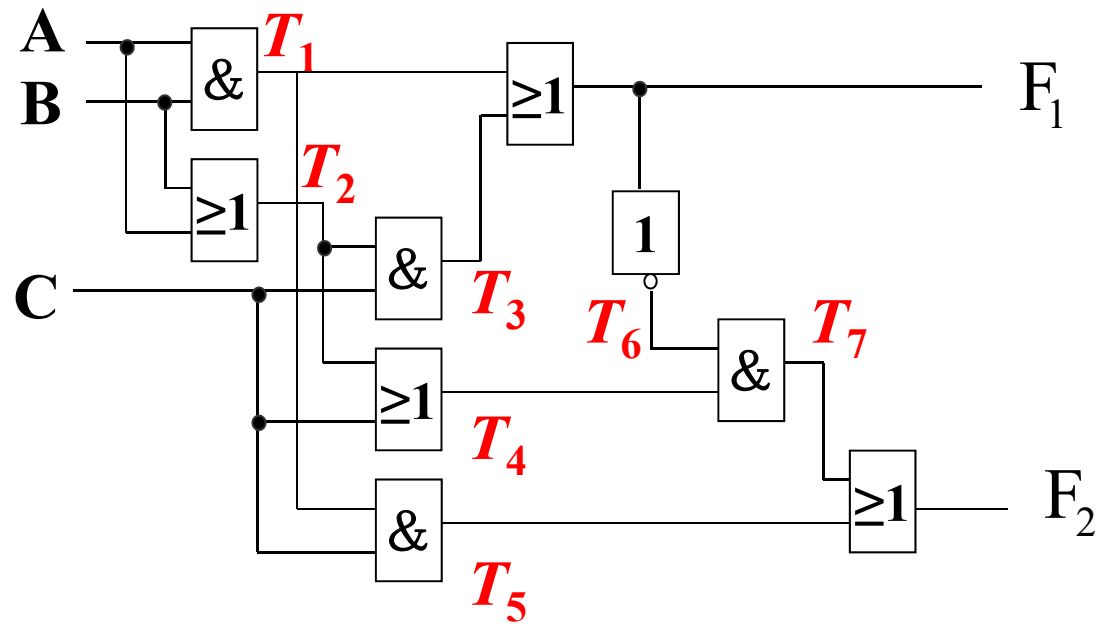
$$\begin{aligned} T_7 &= T_6 \cdot T_4 = \overline{(AB + AC + BC)}(A + B + C) \\ &= \overline{A} \overline{B} C + \overline{A} B \overline{C} + A \overline{B} \overline{C} \end{aligned}$$



$$T_5 = ABC$$

$$T_7 = \overline{\overline{A}}\overline{\overline{B}}C + \overline{\overline{A}}\overline{\overline{B}}\overline{C} + \overline{\overline{A}}\overline{\overline{B}}\overline{C}$$

$$F_1 = T_1 + T_3 = AB + (A + B)C = AB + AC + BC$$

$$F_2 = T_7 + T_5 = \overline{\overline{A}}\overline{\overline{B}}C + \overline{\overline{A}}\overline{\overline{B}}\overline{C} + \overline{\overline{A}}\overline{\overline{B}}\overline{C} + ABC$$

3. 列出真值表

$$F_1 = AB + BC + AC$$
$$= \sum (3, 5, 6, 7)$$

$$F_2 = \bar{A} \cdot \bar{B}C + \bar{A}B\bar{C} + A\bar{B} \cdot \bar{C} + ABC$$
$$= \sum (1, 2, 4, 7)$$

4. 分析

$$F_1 = AB + BC + AC$$

$$F_2 = \bar{A} \cdot \bar{B}C + \bar{A}B\bar{C} + A\bar{B} \cdot \bar{C} + ABC$$
$$= \bar{A}(\bar{B}C + B\bar{C}) + A(\bar{B} \cdot \bar{C} + BC)$$
$$= \bar{A}(B \oplus C) + A\overline{(B \oplus C)}$$
$$= A \oplus B \oplus C$$


真值表

<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>F</i> ₁	<i>F</i> ₂
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	1	0
1	1	1	1	1

三变量表决电路

异或

练习：分析下列电路功能

 

$$T_1 = \overline{AB}$$

$$T_2 = \overline{A} \cdot T_1 = \overline{A \cdot AB}$$

$$T_3 = \overline{B} \cdot T_1 = \overline{B \cdot AB}$$

$$F = \overline{T_2 \cdot T_3} = \overline{\overline{A \cdot AB} \cdot \overline{B \cdot AB}}$$

$$= A \cdot \overline{AB} + B \cdot \overline{AB}$$


$$= A(\overline{A} + \overline{B}) + B(\overline{A} + \overline{B})$$

$$= \overline{A}B + A\overline{B}$$

$$= A \oplus B$$

§4.2 组合逻辑电路设计

Combinational Logic Circuit Design

 

设计的
主要步骤:

- 确定输入、输出及它们的关系
- 列出真值表
- 得出函数的最简形式
- 画出电路图

例 1: 设计一个三人表决电路

三人选举组长, 1 和 0 分别表示同意和不同意; 获得2票或以上票数当选 (logic 1), 否则落选 (logic 0)。

三位选民 A, B, C $\left\{ \begin{array}{ll} 1 & \text{同意} \\ 0 & \text{不同意} \end{array} \right.$

结果: F $\left\{ \begin{array}{ll} 1 & \text{当选} \\ 0 & \text{落选} \end{array} \right.$

A	B	C	F
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>F</i>
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1


化简函数

		<i>AB</i>			
		00	01	11	10
<i>C</i>	0	0	0	1	0
	1	0	1	1	1

$$F = AB + AC + BC$$


关键: 分析

电路

 


例 2：设计一个交通灯错误状态报警电路：红黄绿三色交通灯，一盏灯亮为正确，其它情况全为错误，需要发出报警信号。


工作状态：有一盏灯亮，并只有一盏灯亮

 

R Y G

 


R Y G

 

R Y G

错误状态：其它

 

解:

1. 分析

输入 $\left\{ \begin{array}{l} 1 \text{ 亮} \\ 0 \text{ 灭} \end{array} \right.$
 $R \ Y \ G$

输出
错误状态 $\left\{ \begin{array}{l} 1 \text{ 错误} \\ 0 \text{ 没有错误} \end{array} \right.$
 F

2. 真值表:


R	Y	G	F
0	0	0	1
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

R	Y	G	F
0	0	0	1
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

3. 化简函数

		F RY			
		00	01	11	10
G	0	1	0	1	0
	1	0	1	1	1


4. 电路

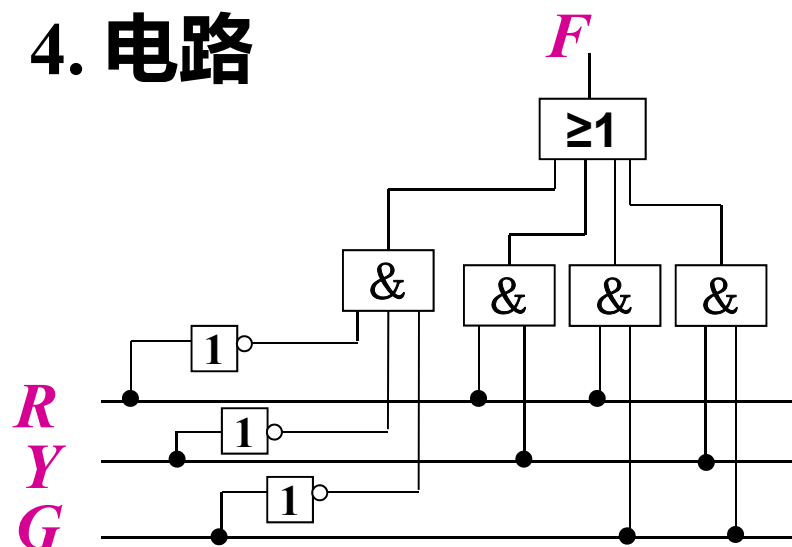

$$F = \overline{R} \cdot \overline{Y} \cdot \overline{G} + RY + RG + YG$$

 例 3:

一大一小两个水泵 (M_L, M_S) 向水箱泵水; 当水箱中水位低于 C 点时, 小水泵 M_S 单独泵水; 当水位低于 B 点时, 大水泵 M_L 单独泵水; 当水位低于 A 点时, 两个泵同时泵水; 写出两个水泵工作的逻辑函数。




输入 A, B, C $\begin{cases} =1 & \text{低于相应水位} \\ =0 & \text{不低于} \end{cases}$

输出 M_S, M_L $\begin{cases} =1 & \text{工作} \\ =0 & \text{不工作} \end{cases}$

A	B	C	M_L	M_S
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	Φ	Φ
0	1	1	1	0
1	0	0	Φ	Φ
1	0	1	Φ	Φ
1	1	0	Φ	Φ
1	1	1	1	1

← 低于B 而
不低于C
不可能出现

 

M_L Karnaugh map for AB vs C :

$C \backslash AB$	00	01	11	10
0	0	Φ	Φ	Φ
1	0	1	1	Φ

$$M_L = B$$

M_S Karnaugh map for AB vs C :

$C \backslash AB$	00	01	11	10
0	0	Φ	Φ	Φ
1	1	0	1	Φ

$$M_S = A + \bar{B}C$$

例 4:

三位评委裁判举重比赛，一名主裁判，两名副裁判。认为成功举起杠铃时按下按钮 (logic 1)，否则为 logic 0；结果由红、绿灯表示：灯亮和灭分别为逻辑1和 0。红灯和绿灯都亮，表示“**完全举起**”；只有红灯亮表示“**需要研究录像决定**”；其他情况为没有举起。

1. 三位裁判都按键，红、绿灯都亮；
2. 一位主裁判和一位副裁判按键，红、绿灯都亮；
3. 一位主裁判**或**两位副裁判按键，只有红灯亮；
4. 其他情况灯都不亮。

用与非门设计一个满足上述要求的控制电路。

输入

A 主裁
 B 副裁
 C 副裁

$\left\{ \begin{array}{l} 1 \text{ 按下按钮} \\ 0 \text{ 不按} \end{array} \right.$

输出

R, G $\left\{ \begin{array}{l} 1 \text{ 亮} \\ 0 \text{ 暗} \end{array} \right.$

真值表

A	B	C	R	G
0	0	0	0	0
0	0	1	0	0
0	1	0	0	0
0	1	1	1	0
1	0	0	1	0
1	0	1	1	1
1	1	0	1	1
1	1	1	1	1

化简

R *AB*

<i>C</i>		00	01	11	10
0		0	0	1	1
1		0	1	1	1

$$R = A + BC = \overline{\overline{A} \cdot \overline{BC}}$$


G *AB*

<i>C</i>		00	01	11	10
0		0	0	1	0
1		0	0	1	1

$$G = AB + AC = \overline{\overline{AB} \cdot \overline{AC}}$$

电路

NAND gates

 

§ 4.3 编码器 Encoders

了解

编码器：将信号或数据编制、转换为可用于通讯、传输和储存的形式的设备。

功能：将输入信号转换为二进制代码，用不同的代码表示输入线。

编码器分类

输出代码种类 { 二进制编码器
二—十进制编码器

按优先权 { 普通编码器
优先编码器

8线 - 3线二进制普通编码器

真值表

输入:

8线, $I_0 \sim I_7$, 八种状态

输出:

三位二进制数

F_2 、 F_1 、 F_0


I_0	I_1	I_2	I_3	I_4	I_5	I_6	I_7	F_2	F_1	F_0
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1
0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1
0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0
0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1

输出表达式

$$F_2 = I_4 + I_5 + I_6 + I_7 = \overline{\overline{I_4} \cdot \overline{I_5} \cdot \overline{I_6} \cdot \overline{I_7}}$$

$$F_1 = I_2 + I_3 + I_6 + I_7 = \overline{\overline{I_2} \cdot \overline{I_3} \cdot \overline{I_6} \cdot \overline{I_7}}$$
 
$$F_0 = I_1 + I_3 + I_5 + I_7 = \overline{\overline{I_1} \cdot \overline{I_3} \cdot \overline{I_5} \cdot \overline{I_7}}$$



§ 4.4 译码器 Decoders

译码器的功能是将输入的二进制代码译成对应的输出信号（检测输入端的二进制代码）或另一种形式的代码，译码器通常是一个多输入多输出的组合逻辑电路。

n -bit 二进制输入 $\xrightarrow{\text{转换}} \leq 2^n$ 输出

译码器 { 二进制译码器
码制变换译码器
显示译码器

§ 4.4.1 二进制译码器 Binary Decoders

将二进制代码“翻译”成一一对应的输出高、低电平信号。

Inputs: n 位二进制代码

Outputs: 2^n 个输入的各种组合

用 n 个二进制输入端控制 2^n 个输出端

1. 2线 - 4线译码器 2-to-4 Decoder


1) 输出高电平有效译码器 Active-High

Input		Output			
A	B	D_0	D_1	D_2	D_3
0	0	1	0	0	0
0	1	0	1	0	0
1	0	0	0	1	0
1	1	0	0	0	1


输入数码是二进制数几，
第几号输出就是唯一的高电
平，其余输出皆为低电平。

\overline{E} : enable

 
$\overline{E} = 0$, 译码器工作
 $\overline{E} = 1$, 译码器被锁住



当与门和与非门输入 0，逻辑门被锁住。

 


当或门和或非门输入 1，逻辑门被锁住

 

2 - 4 高电平有效译码器符号

A, B: 地址线

 


**注意：译码器的输出是标准形式
(最小项，最大项)**

2) 2-4 线低电平有效译码器 Active-Low


Input		Output			
A	B	D ₀	D ₁	D ₂	D ₃
0	0	0	1	1	1
0	1	1	0	1	1
1	0	1	1	0	1
1	1	1	1	1	0

输入数码是几，第几号输出就是唯一的低电平0，
其余输出均是高电平1

电路

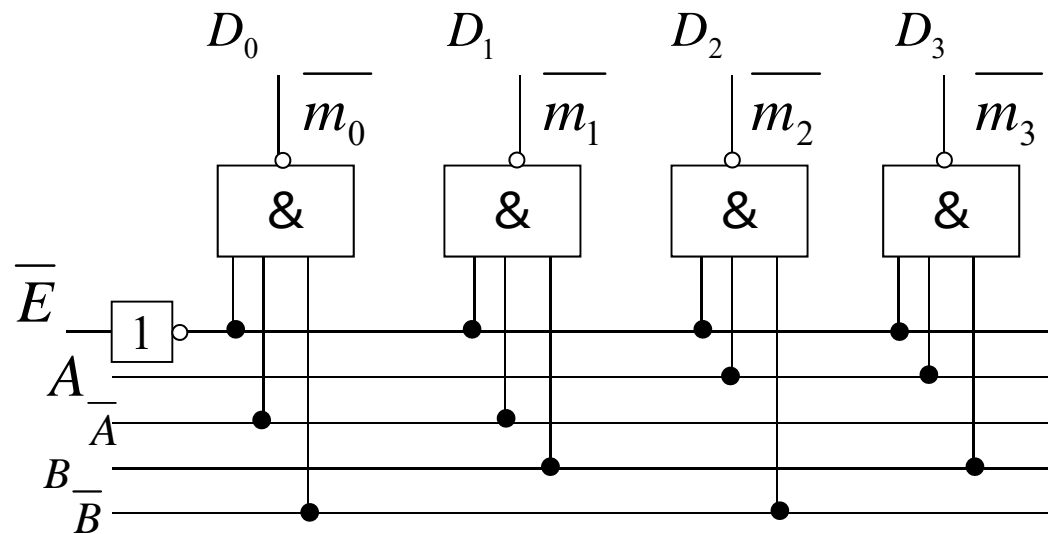

符号

 


If $\bar{E} = 1$
 $D_0 D_1 D_2 D_3 = ?$

2. 3线-8线译码器

高电平有效 3-8 译码器

符号

 

译码器：输入数码是二进制数几，第几号输出就是唯一的有效电平，其余输出皆为无效电平。


低电平有效 3-8 译码器： IC 74138

3 数据输入

8 输出



3 使能输入

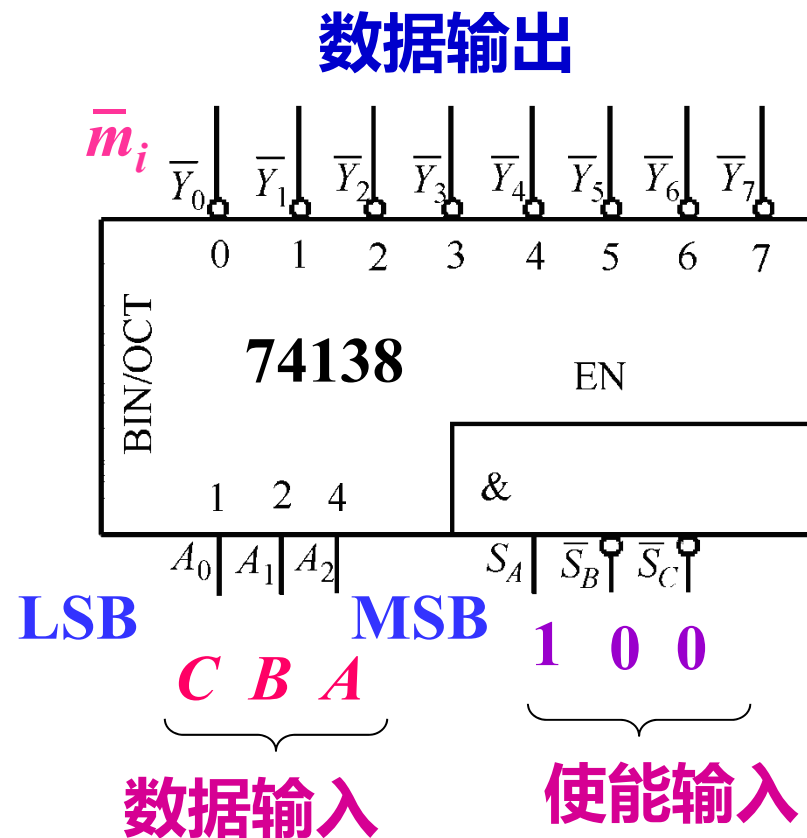$\left\{ \begin{array}{l} S_A \\ \overline{S}_B \\ \overline{S}_C \end{array} \right\}$ Active-high
Active-low



74138: MSI (medium scale integration)

管脚图

  

查手册 { 管脚图
功能表

3. 译码器实现逻辑函数

例: 用译码器和逻辑门实现下列一组函数

$$F_1(A, B, C) = \overline{A}\overline{B}C + B\overline{C} + \overline{A} \cdot \overline{C}$$

$$F_2(A, B, C) = (A + \overline{B} + C)(\overline{B} + \overline{C})$$

变成标准形式

F_1		AB			
C		00	01	11	10
	0	1	1	1	
	1				1

F_2		AB			
C		00	01	11	10
	0		0		
	1		0	0	

$$F_1(A, B, C) = \sum (0, 2, 5, 6) = \prod (1, 3, 4, 7)$$

$$F_2(A, B, C) = \sum (0, 1, 4, 5, 6) = \prod (2, 3, 7)$$

方法 1: 译码器 + 或门


高电平有效译码器

输出: 最小项

标准与或式

$$F_1(A, B, C) = \sum (0, 2, 5, 6)$$

$$F_2(A, B, C) = \sum (0, 1, 4, 5, 6)$$

 

方法2: 译码器 + 与非门

$$F_1(A, B, C) = \sum (0, 2, 5, 6)$$


$$F_2(A, B, C) = \sum (0, 1, 4, 5, 6)$$

低电平有效译码器 (74138)

与非门 → 最小项编号

$$\begin{aligned} F_1(A, B, C) &= m_0 + m_2 + m_5 + m_6 \\ &= \overline{\overline{m_0 + m_2 + m_5 + m_6}} \\ &= \overline{\overline{m_0} \cdot \overline{m_2} \cdot \overline{m_5} \cdot \overline{m_6}} \end{aligned}$$

与或式 → 与非门

 


方法 3: 译码器 + 与门

低电平有效译码器

$$\begin{aligned}F_1(A,B,C) &= \Pi(1,3,4,7) \\&= M_1 \cdot M_3 \cdot M_4 \cdot M_7 \\&= \bar{m}_1 \cdot \bar{m}_3 \cdot \bar{m}_4 \cdot \bar{m}_7\end{aligned}$$
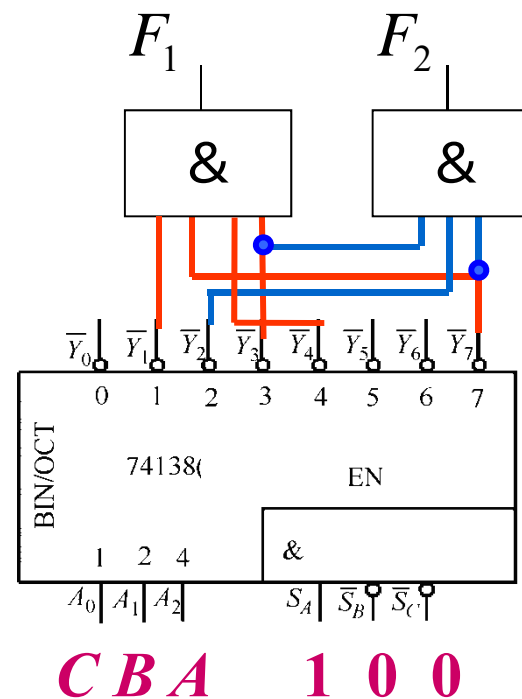
$$\begin{aligned}F_2(A,B,C) &= \Pi(2,3,7) \\&= M_2 \cdot M_3 \cdot M_7 \\&= \bar{m}_2 \cdot \bar{m}_3 \cdot \bar{m}_7\end{aligned}$$



标准或与式: 低电平有效译码器 + 与门

结论:

用一个译码器实现一组函数

高电平有效译码器 + 或门 (最小项编号)

低电平有效译码器 + 与门 (与非门)



最大项编号




最小项编号

例：用3-8线译码器扩展成4-16线译码器（例4.6）

用使能端扩展

数据输入： $D_3D_2D_1D_0$

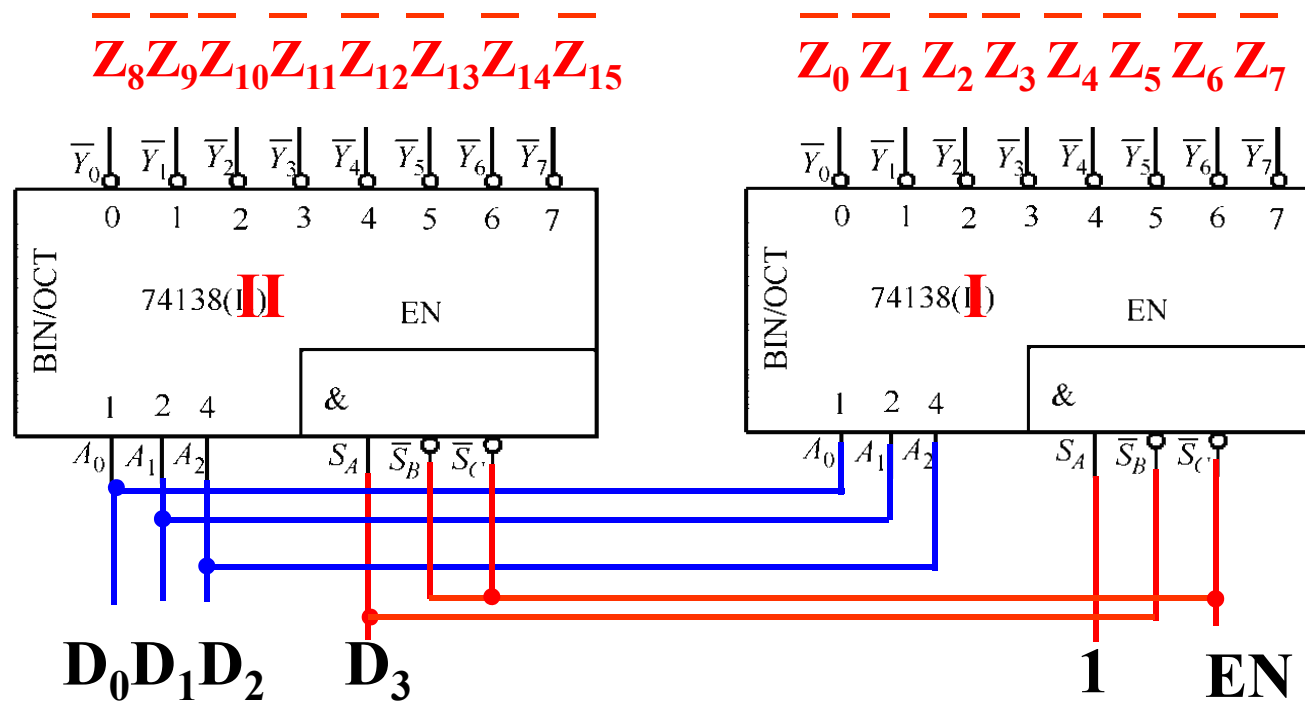

$D_3D_2D_1D_0$

0 0 0 0

.....

0 1 1 1

1 0 0 0

.....

1 1 1 1

4-16线译码器

$S_A(I)=1$

D_3 : $S_A(II)$ 接 $S_B(I)$, 作为4-16线译码器MSB

$S_A(II)$ 、 $S_C(II)$ 、 $S_C(I)$ 作为4-16线译码器使能端

总使能端