

第 6 章 时序逻辑电路

Sequential Logic Circuits

§6.1 概述 Introduction

§6.2 同步时序电路分析 Sequential Logic Circuits Analysis

§6.3 同步时序电路设计 Synchronous Sequential Circuit Design


§6.4 计数器 Counter

§6.5 寄存器 Register

§6.6 序列信号发生器 Series Signal Generator

§ 6.1 概述 Introduction


时序电路

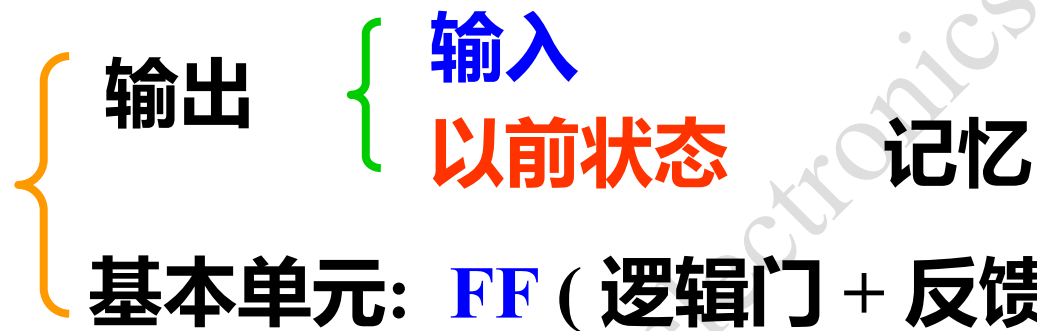
输出 { 输入 记忆
 以前状态
基本单元: FF (逻辑门 + 反馈线)

逻辑电路 { 同步 所有的触发器在 CLK 同一边沿触发
 异步

时序电路结构:

组合电路 + 记忆元件

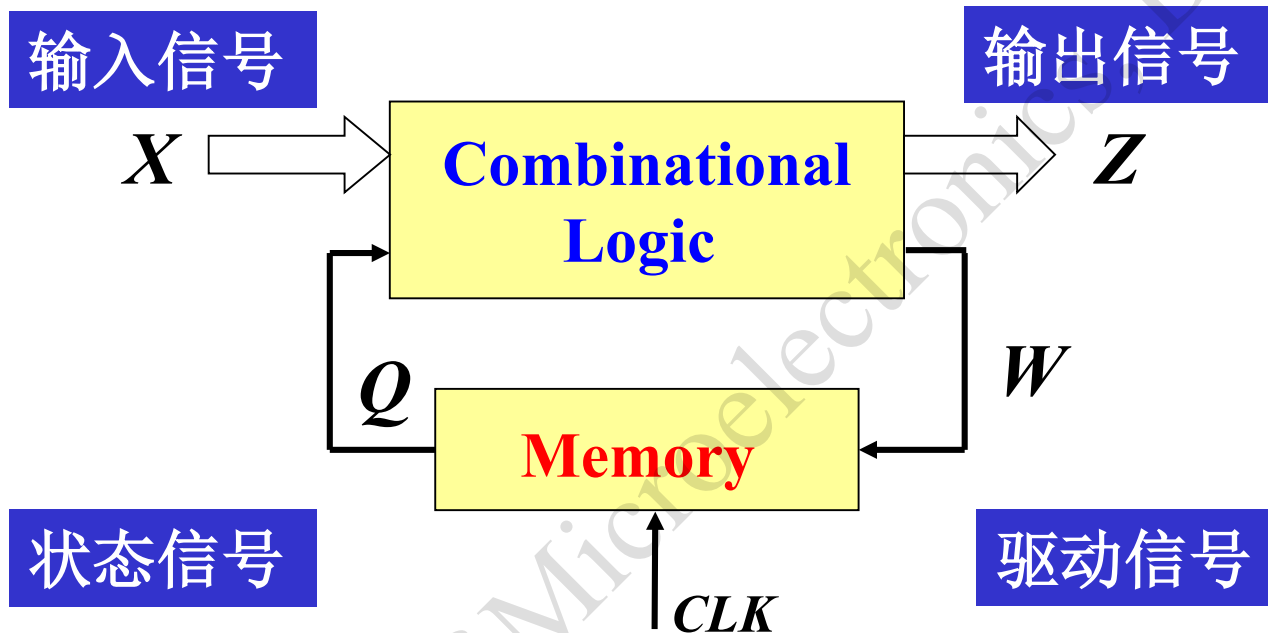


X : 外输入

Z : 外输出

W : 控制输入 — J, K, D, T

Q : 触发器输出 (状态)

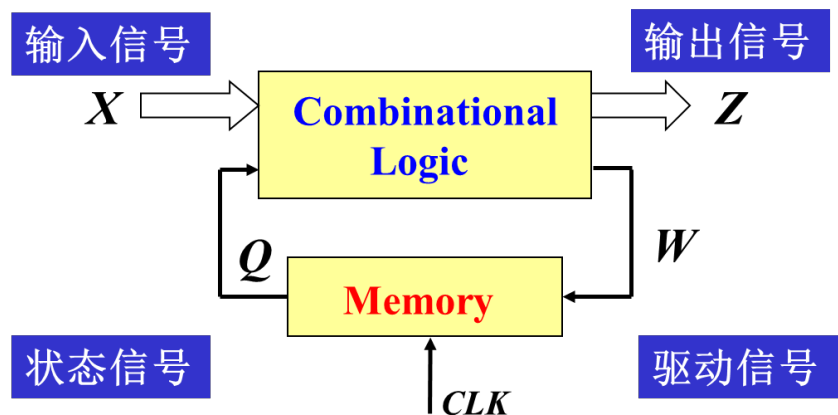

外输入 X 控制输入 W
 外输出 Z 状态 Q

关系:

输出方程

$$Z = F(X, Q)$$

驱动方程

$$W = H(X, Q)$$

特征方程

$$Q^{n+1} = G(W, Q^n)$$

按照电路中输出变量是否和输入变量直接相关

时序电路

米里型

(Mealy)

输出 Z $\begin{cases} Q^n \\ X \end{cases}$

莫尔型

(Moore)


输出 $Z \sim Q^n$

§6.2 同步时序电路分析


Sequential Logic Circuits Analysis

分析: 已知电路, 描述电路原理及功能

例1: 分析下图时序逻辑电路

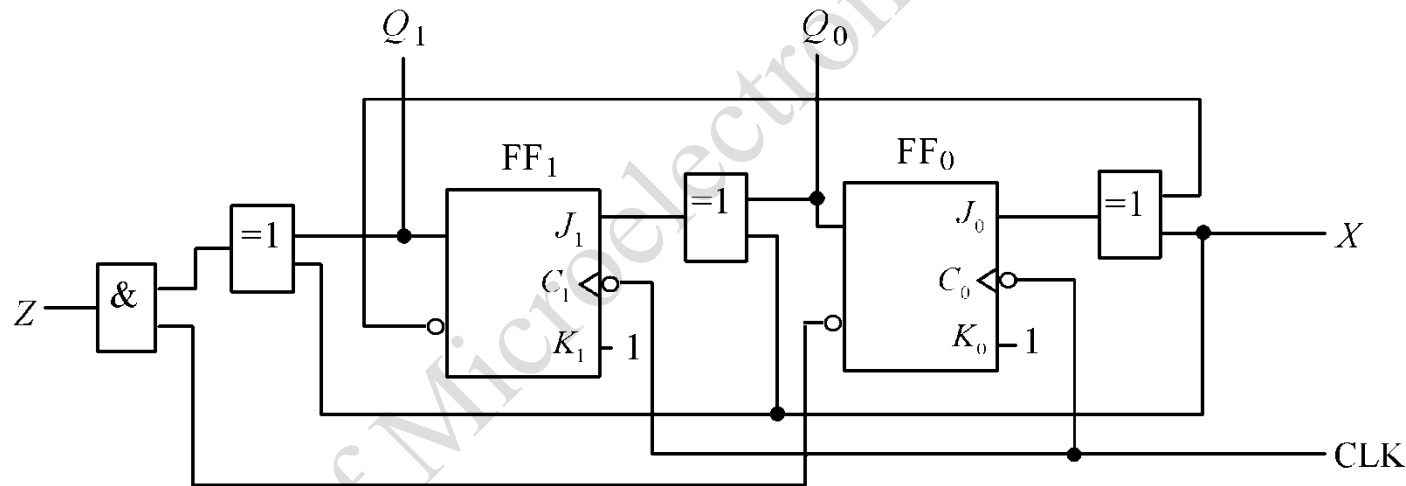

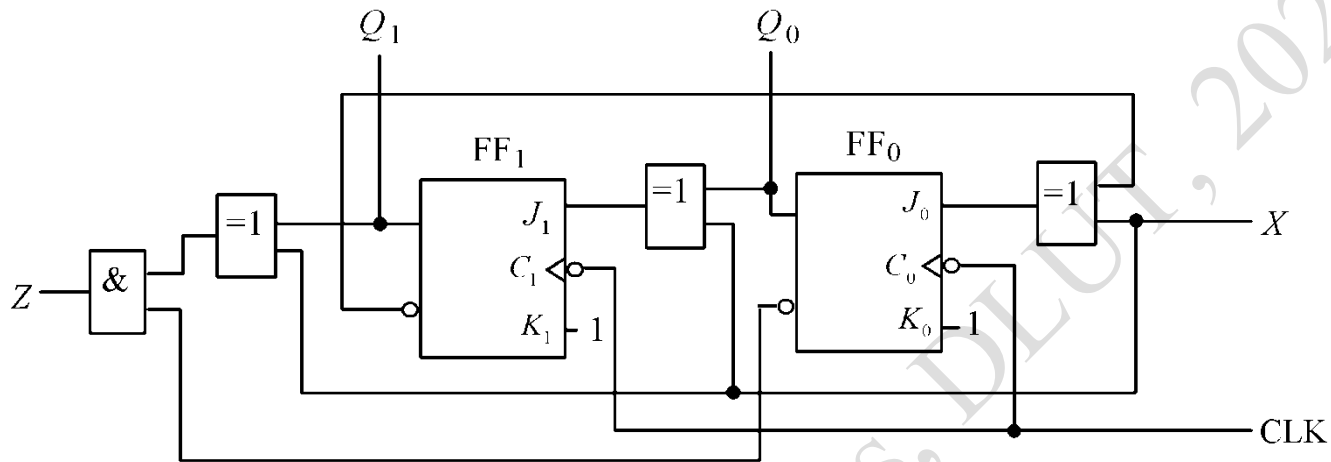- 1) 输入 X 控制输入 J_0, K_0, J_1, K_1
输出 Z 状态 Q_1 (MSB), Q_0



2) 方程

输出方程

$$Z = (X \oplus Q_1^n) \cdot \overline{Q_0^n}$$

驱动方程

$$\begin{cases} J_0 = X \oplus \overline{Q_1^n} \\ K_0 = 1 \end{cases} \quad \begin{cases} J_1 = X \oplus Q_0^n \\ K_1 = 1 \end{cases}$$

特征方程

$$\begin{cases} Q_0^{n+1} = J_0 \overline{Q_0^n} + \overline{K_0} Q_0^n = (X \oplus \overline{Q_1^n}) \cdot \overline{Q_0^n} \\ Q_1^{n+1} = J_1 \overline{Q_1^n} + \overline{K_1} Q_1^n = (X \oplus Q_0^n) \cdot \overline{Q_1^n} \end{cases}$$

3) 状态表和状态图

已知: 输入 X , Q^n

求: 输出 Z , Q^{n+1}

状态表

| | X | Q_1^n | Q_0^n | Q_1^{n+1} | Q_0^{n+1} | Z |
|-------|-----|---------|---------|-------------|-------------|-----|
| $X=0$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| $X=1$ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |

$$Q_1^{n+1} = (X \oplus Q_0^n) \cdot \overline{Q_1^n}$$

$$Q_0^{n+1} = (X \oplus Q_1^n) \overline{Q_0^n}$$

$$Z = (X \oplus Q_1^n) \cdot \overline{Q_0^n}$$


$$X=0 \left\{ \begin{array}{l} Q_1^{n+1} = Q_0^n \cdot \overline{Q_1^n} \\ Q_0^{n+1} = \overline{Q_1^n} \cdot \overline{Q_0^n} = \overline{Q_1^n + Q_0^n} \\ Z = Q_1^n \cdot \overline{Q_0^n} \end{array} \right.$$

$$X=1 \left\{ \begin{array}{l} Q_1^{n+1} = \overline{Q_0^n} \cdot \overline{Q_1^n} \\ Q_0^{n+1} = Q_1^n \cdot \overline{Q_0^n} \\ Z = \overline{Q_1^n} \cdot \overline{Q_0^n} \end{array} \right.$$

状态图

X/Z (Q_1Q_0)

状态表

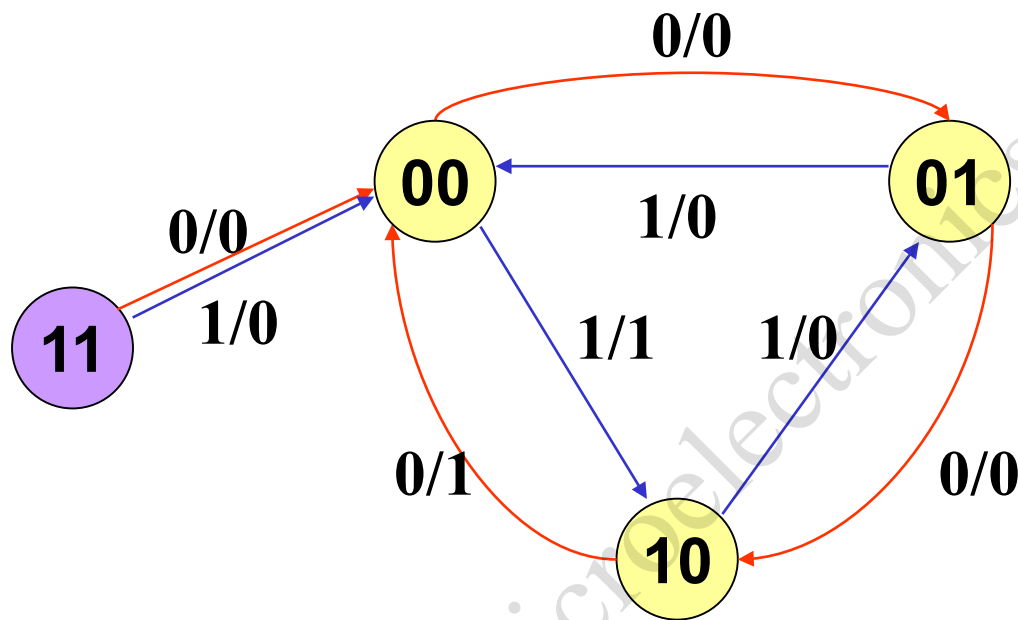



| X | Q_1^n | Q_0^n | Q_1^{n+1} | Q_0^{n+1} | Z |
|-----|---------|---------|-------------|-------------|-----|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |

——→ 对应一个CLK

输出Z是原状态下的输出

每条转换线对应真值表的一行

4) 电路功能

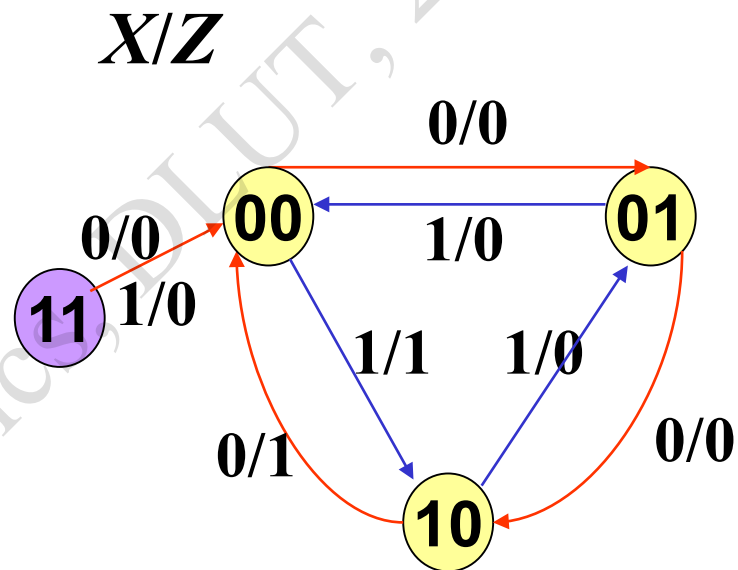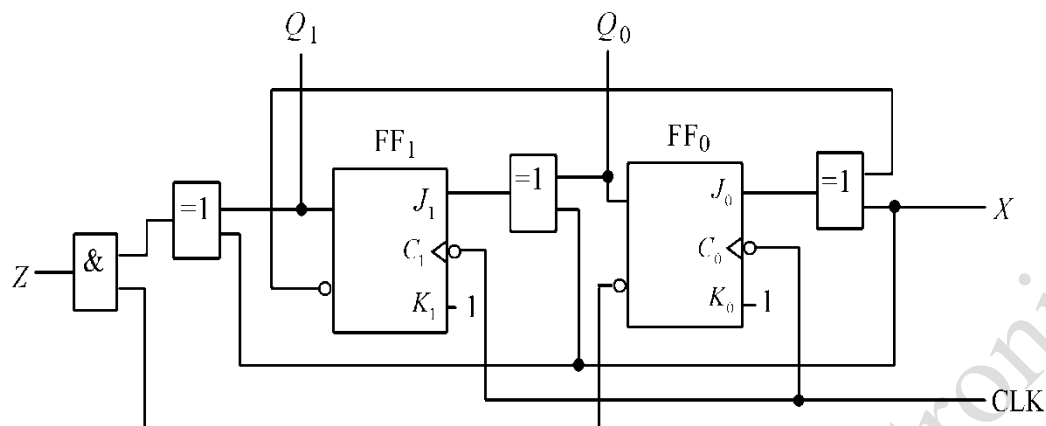


$X=0$, M-3 加法计数: $Z=1$, 进位输出;

$X=1$, M-3 减法计数: $Z=1$, 借位输出。

状态图主循环: 模 3 加减双向计数器

2020

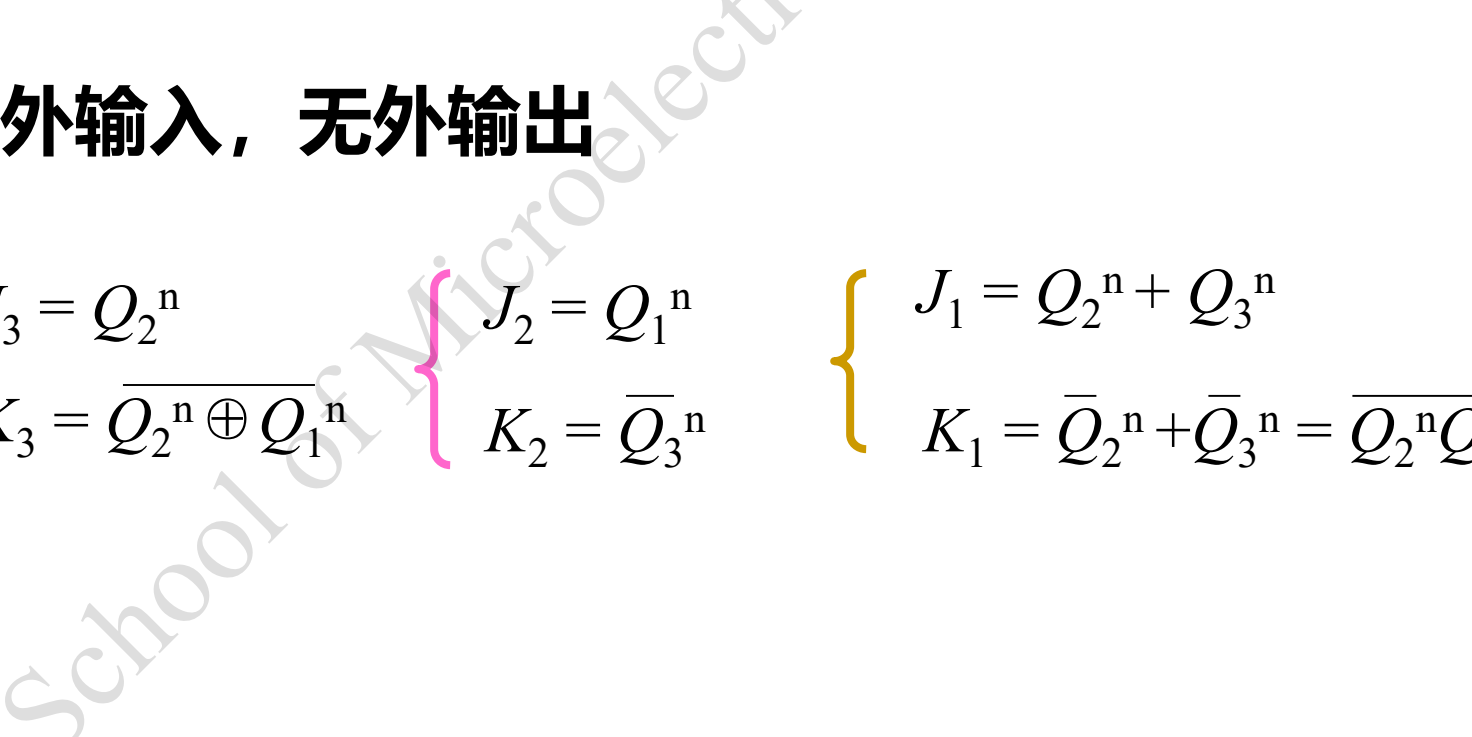
$$\left\{ \begin{array}{l} J_3 = Q_2^n \\ K_3 = \overline{Q_2^n \oplus Q_1^n} \end{array} \right. \quad \left\{ \begin{array}{l} J_2 = \\ K_2 = \end{array} \right.$$

$$Q_3^{n+1} = J_3 \overline{Q_3^n} + \overline{K_3} Q_3^n = Q_2^n \overline{Q_3^n} + (Q_2^n \oplus Q_1^n) Q_3^n$$

$$Q_2^{n+1} = J_2 \overline{Q_2^n} + \overline{K_2} Q_2^n = Q_1^n \overline{Q_2^n} + Q_3^n Q_2^n$$

$$Q_1^{n+1} = J_1 \overline{Q_1^n} + \overline{K_1} Q_1^n = (Q_2^n + Q_3^n) \overline{Q_1^n} + Q_2^n Q_3^n Q_1^n$$

| Q_3^n | Q_2^n | Q_1^n | Q_3^{n+1} | Q_2^{n+1} | Q_1^{n+1} |
|---------|---------|---------|-------------|-------------|-------------|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |

$$Q_3^{n+1} \begin{cases} Q_2^n & Q_3^n = 0, \\ Q_2^n \oplus Q_1^n & Q_3^n = 1, \end{cases}$$


$$Q_2^{n+1} \begin{cases} Q_1^n & Q_2^n = 0, \\ Q_3^n & Q_2^n = 1, \end{cases}$$

$$Q_1^{n+1} \begin{cases} Q_2^n + Q_3^n & Q_1^n = 0, \\ Q_2^n Q_3^n & Q_1^n = 1, \end{cases}$$

| Q_3^n | Q_2^n | Q_1^n | Q_3^{n+1} | Q_2^{n+1} | Q_1^{n+1} |
|---------|---------|---------|-------------|-------------|-------------|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |

000 孤立状态


自启动

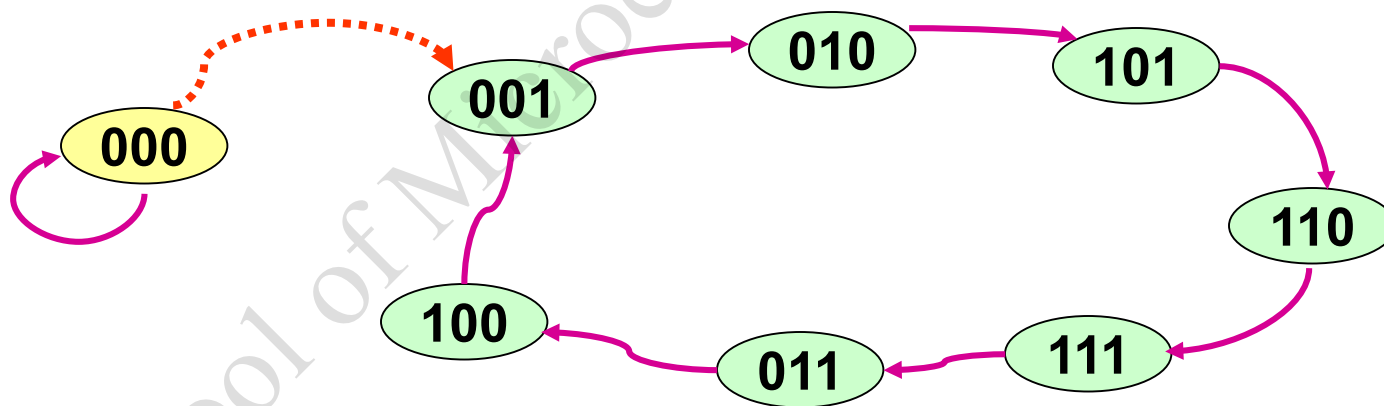

§6.3 同步时序电路设计

Synchronous Sequential Circuit Design

已知 → 功能或状态图
求 → 电路

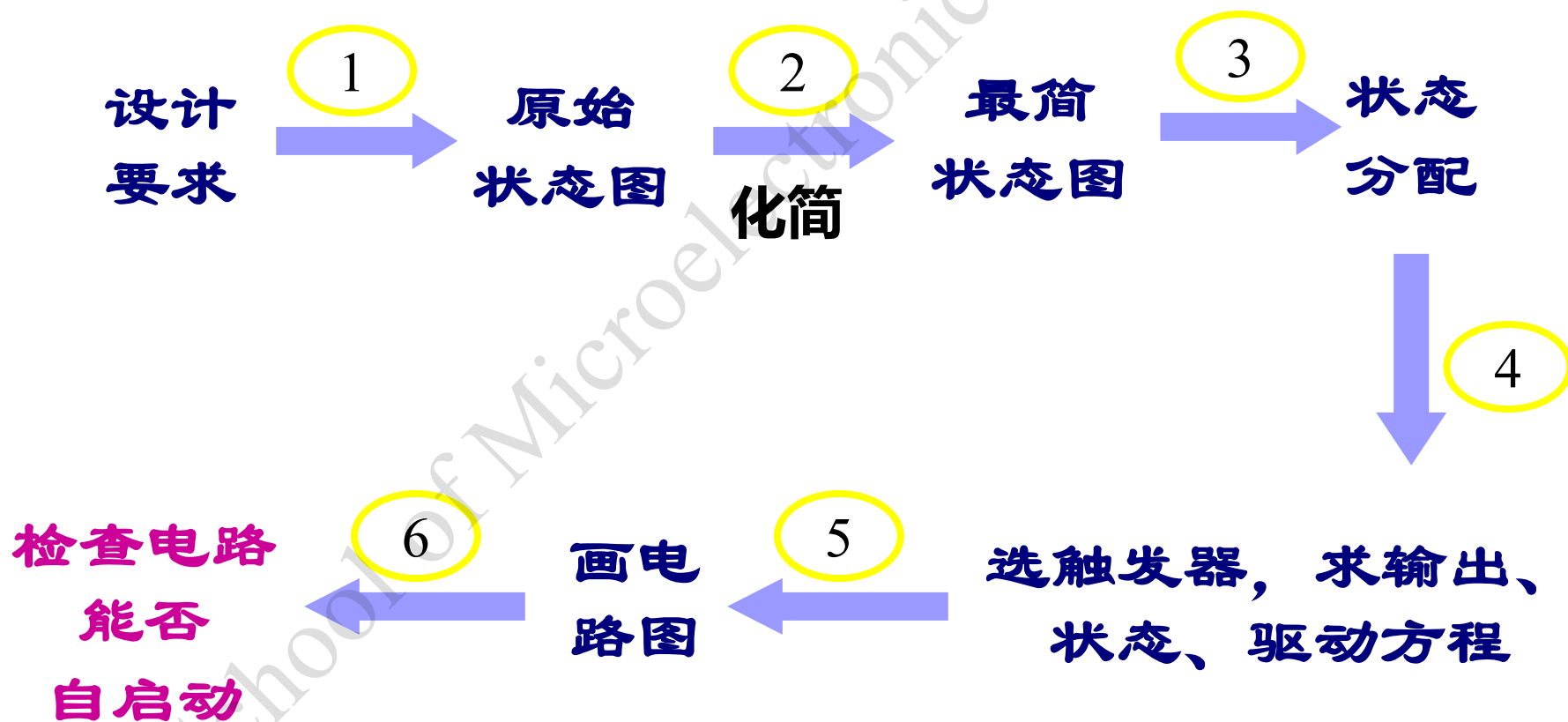


例 1. 设计同步5进制加法计数器

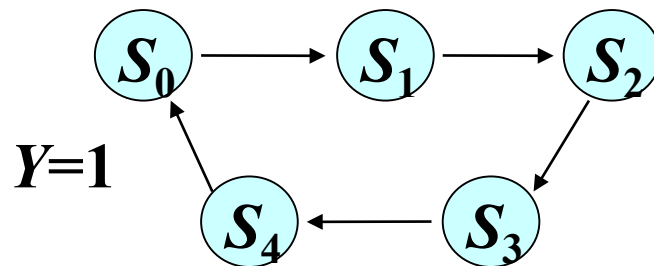1) 确定状态及状态图

M-5 计数器, 5 个状态: S_0, S_1, S_2, S_3, S_4

在计数脉冲 CLK 作用下, 5 个状态周期性变换, 在 S_4 状态下进位输出 $Y = 1$



2) 状态化简

M-5, 5 个状态, 不须再化简

3) 状态分配、编码

$$2^{n-1} \leq \text{状态数} \leq 2^n$$

n : 二进制位数 3位

$S_0 \rightarrow 000$


$S_1 \rightarrow 001$

$S_2 \rightarrow 010$

$S_3 \rightarrow 011$

$S_4 \rightarrow 100$

状态图

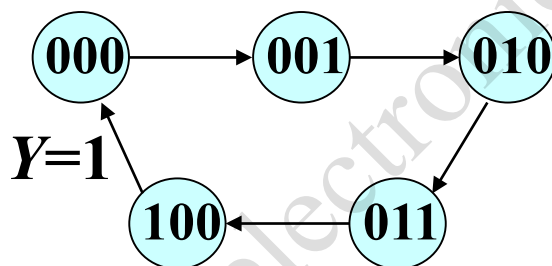

状态表

| Q_2^n | Q_1^n | Q_0^n | Q_2^{n+1} | Q_1^{n+1} | Q_0^{n+1} | Y |
|---------|---------|---------|-------------|-------------|-------------|-----|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |

4) 选择 FF, 确定驱动方程、状态方程 Q^{n+1} 及输出方程

方法 1: 先不确定用哪种触发器

由状态表填卡诺图

状态表

| Q_2^n | Q_1^n | Q_0^n | Q_2^{n+1} | Q_1^{n+1} | Q_0^{n+1} | Y |
|---------|---------|---------|-------------|-------------|-------------|-----|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |

Q_2^{n+1}

| Q_0^n | $Q_2^n Q_1^n$ | 00 | 01 | 11 | 10 |
|---------|---------------|----|----|--------|--------|
| 0 | | 0 | 0 | Φ | 0 |
| 1 | | 0 | 1 | Φ | Φ |

Q_1^{n+1}

| Q_0^n | $Q_2^n Q_1^n$ | 00 | 01 | 11 | 10 |
|---------|---------------|----|----|--------|--------|
| 0 | | 0 | 1 | Φ | 0 |
| 1 | | 1 | 0 | Φ | Φ |

Q_0^{n+1}


| Q_0^n | $Q_2^n Q_1^n$ | 00 | 01 | 11 | 10 |
|---------|---------------|----|----|--------|--------|
| 0 | | 1 | 1 | Φ | 0 |
| 1 | | 0 | 0 | Φ | Φ |

Y


| Q_0^n | $Q_2^n Q_1^n$ | 00 | 01 | 11 | 10 |
|---------|---------------|----|----|--------|--------|
| 0 | | 0 | 0 | Φ | 1 |
| 1 | | 0 | 0 | Φ | Φ |

也可直接填卡诺图

直接填卡诺图

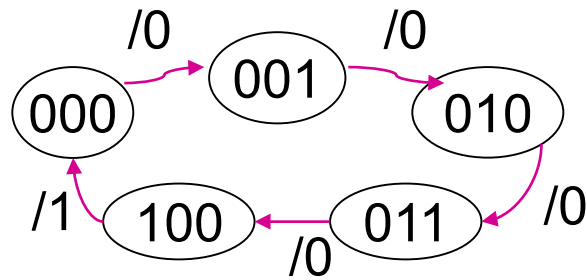

5个有效状态 3位二进制数 3个FF

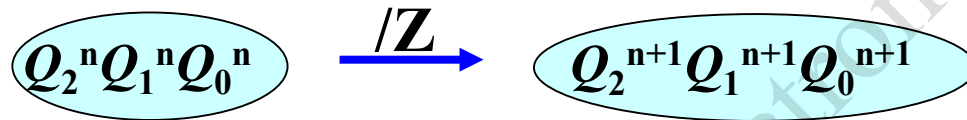

| | | $Q_2^n Q_1^n$ | | | |
|---------|---|---------------|----|--------|--------|
| | | 00 | 01 | 11 | 10 |
| Q_0^n | 0 | 0 | 0 | Φ | 1 |
| | 1 | 0 | 0 | Φ | Φ |

| | | $Q_2^n Q_1^n$ | | | |
|---------|---|---------------|----|--------|--------|
| | | 00 | 01 | 11 | 10 |
| Q_0^n | 0 | 0 | 0 | Φ | 0 |
| | 1 | 0 | 1 | Φ | Φ |

| | | $Q_2^n Q_1^n$ | | | |
|---------|---|---------------|----|--------|--------|
| | | 00 | 01 | 11 | 10 |
| Q_0^n | 0 | 0 | 1 | Φ | 0 |
| | 1 | 1 | 0 | Φ | Φ |

| | | $Q_2^n Q_1^n$ | | | |
|---------|---|---------------|----|--------|--------|
| | | 00 | 01 | 11 | 10 |
| Q_0^n | 0 | 1 | 1 | Φ | 0 |
| | 1 | 0 | 0 | Φ | Φ |

| Q_2^{n+1} | | $Q_2^n Q_1^n$ | | | |
|-------------|---|---------------|----|--------|--------|
| | | 00 | 01 | 11 | 10 |
| Q_0^n | 0 | 0 | 0 | Φ | 0 |
| | 1 | 0 | 1 | Φ | Φ |

| Q_1^{n+1} | | $Q_2^n Q_1^n$ | | | |
|-------------|---|---------------|----|--------|--------|
| | | 00 | 01 | 11 | 10 |
| Q_0^n | 0 | 0 | 1 | Φ | 0 |
| | 1 | 1 | 0 | Φ | Φ |

| Q_0^{n+1} | | $Q_2^n Q_1^n$ | | | |
|-------------|---|---------------|----|--------|--------|
| | | 00 | 01 | 11 | 10 |
| Q_0^n | 0 | 1 | 1 | Φ | 0 |
| | 1 | 0 | 0 | Φ | Φ |

$$Q_2^{n+1} = Q_1^n Q_0^n$$

$$= D_2$$

$$D_2 = Q_1^n Q_0^n$$

$$Q_1^{n+1} = Q_0^n \bar{Q}_1^n + \bar{Q}_0^n Q_1^n$$

$$= Q_0^n \oplus Q_1^n$$

$$= T_1 \oplus Q_1^n$$

$$T_1 = Q_0^n$$

$$Q_0^{n+1} = \bar{Q}_2^n \bar{Q}_0^n$$

$$= D_0$$

或


$$\begin{cases} J_0 = \bar{Q}_2^n \\ K_0 = 1 \end{cases}$$

| Y | | $Q_2^n Q_1^n$ | | | |
|---------|---|---------------|----|--------|--------|
| | | 00 | 01 | 11 | 10 |
| Q_0^n | 0 | 0 | 0 | Φ | 1 |
| | 1 | 0 | 0 | Φ | Φ |

$$Y = Q_2^n$$

$$D_2 = Q_1^n Q_0^n \quad T_1 = Q_0^n \quad \begin{cases} J_0 = \bar{Q}_2^n \\ K_0 = 1 \end{cases} \quad Y = Q_2^n$$

5) 电路

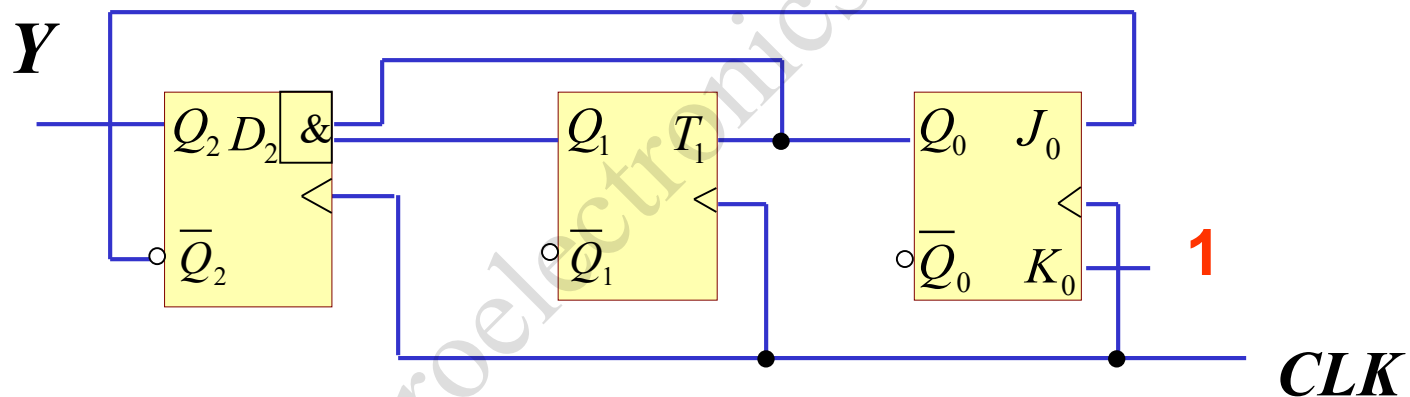

与门可以省略

6) 检查是否可以自启动

$$Q_2^{n+1} = Q_1^n Q_0^n$$

$$\begin{aligned} Q_1^{n+1} &= Q_0^n \bar{Q}_1^n + \bar{Q}_0^n Q_1^n \\ &= Q_0^n \oplus Q_1^n \end{aligned}$$

$$Q_0^{n+1} = \bar{Q}_2^n \bar{Q}_0^n$$

状态表

| Q_2^n | Q_1^n | Q_0^n | Q_2^{n+1} | Q_1^{n+1} | Q_0^{n+1} | Y |
|---------|---------|---------|-------------|-------------|-------------|-----|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |

方法 2: 确定用哪种触发器

4) 选择 FF 选 JK-FFs

5) 状态方程 Q^{n+1} 及控制输入 $- J, K$

状态表

| Q_2^n | Q_1^n | Q_0^n | Q_2^{n+1} | Q_1^{n+1} | Q_0^{n+1} | Y |
|---------|---------|---------|-------------|-------------|-------------|-----|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |

JK-FF 激励表

| $Q^n \rightarrow Q^{n+1}$ | J | K |
|---------------------------|-----|-----|
| 0 → 0 | 0 | × |
| 0 → 1 | 1 | × |
| 1 → 0 | × | 1 |
| 1 → 1 | × | 0 |

$Q_2^n \Rightarrow Q_2^{n+1}$

| | | |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | X |
| X | X | X |
| X | X | X |
| X | X | X |



得到 2[#]-FF 控制输入
 J_2 驱动卡诺图

| | | | | | | |
|------------------|---|---------------|----|----|----|----|
| J_2 Q_2^n | | $Q_1^n Q_0^n$ | 00 | 01 | 11 | 10 |
| | | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | 1 | | × | × | × | × |

状态图

| Q_2^n | Q_1^n | Q_0^n | Q_2^{n+1} | Q_1^{n+1} | Q_0^{n+1} | Y |
|---------|---------|---------|-------------|-------------|-------------|-----|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |

JK-FF 激励表

| $Q^n \rightarrow Q^{n+1}$ | J | K |
|---------------------------|-----|-----|
| 0 → 0 | 0 | × |
| 0 → 1 | 1 | × |
| 1 → 0 | × | 1 |
| 1 → 1 | × | 0 |

$Q_1^n \Rightarrow Q_1^{n+1} \quad K_1$

0 0 X

0 1 X

1 1 0

1 0 1

0 0 X

X X X

X X X

X X X

得到 1#-FF 控制输入
 K_1 驱动卡诺图

| | | | | | | |
|---------|---|---------------|----|----|----|----|
| K_1 | | $Q_1^n Q_0^n$ | 00 | 01 | 11 | 10 |
| Q_2^n | 0 | | × | × | 1 | 0 |
| | 1 | | × | × | × | × |

得到各个触发器控制输入驱动卡诺图及控制输入

J_2 $Q_1^n Q_0^n$

| | | | | |
|-----------|----|----|----|----|
| | 00 | 01 | 11 | 10 |
| Q_2^n 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | × | × | × | × |

$$\underline{J_2 = Q_1^n Q_0^n}$$

J_1 $Q_1^n Q_0^n$

| | | | | |
|-----------|----|----|----|----|
| | 00 | 01 | 11 | 10 |
| Q_2^n 0 | 0 | 1 | × | × |
| 1 | 0 | × | × | × |

$$\underline{J_1 = Q_0^n}$$

J_0 $Q_1^n Q_0^n$

| | | | | |
|-----------|----|----|----|----|
| | 00 | 01 | 11 | 10 |
| Q_2^n 0 | 1 | × | × | 1 |
| 1 | 0 | × | × | × |

$$\underline{J_0 = \overline{Q_2^n}}$$

K_2 $Q_1^n Q_0^n$

| | | | | |
|-----------|----|----|----|----|
| | 00 | 01 | 11 | 10 |
| Q_2^n 0 | X | X | X | X |
| 1 | 1 | X | X | X |

$$\underline{K_2 = 1}$$

K_1 $Q_1^n Q_0^n$

| | | | | |
|-----------|----|----|----|----|
| | 00 | 01 | 11 | 10 |
| Q_2^n 0 | × | × | 1 | 0 |
| 1 | × | × | × | × |


$$\underline{K_1 = Q_0^n}$$

K_0 $Q_1^n Q_0^n$

| | | | | |
|-----------|----|----|----|----|
| | 00 | 01 | 11 | 10 |
| Q_2^n 0 | × | 1 | 1 | × |
| 1 | × | × | × | × |

$$\underline{K_0 = 1}$$

输出卡诺图

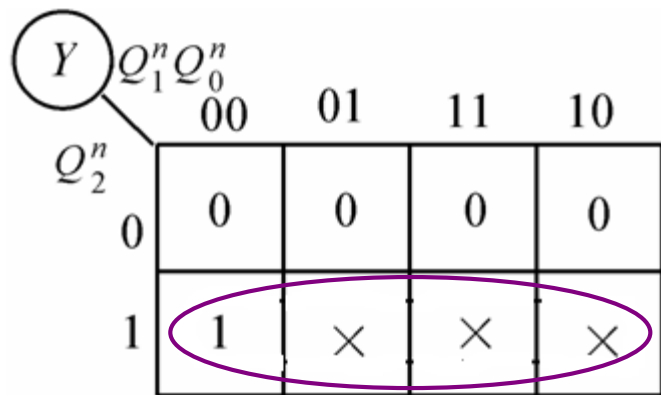


状态表

| Q_2^n | Q_1^n | Q_0^n | Q_2^{n+1} | Q_1^{n+1} | Q_0^{n+1} | Y |
|---------|---------|---------|-------------|-------------|-------------|-----|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |

$$Y = Q_2^n \quad \begin{cases} J_2 = Q_1^n Q_0^n \\ K_2 = 1 \end{cases} \quad \begin{cases} J_1 = Q_0^n \\ K_1 = Q_0^n \end{cases} \quad \begin{cases} J_0 = \overline{Q_2^n} \\ K_0 = 1 \end{cases}$$

6) 电路

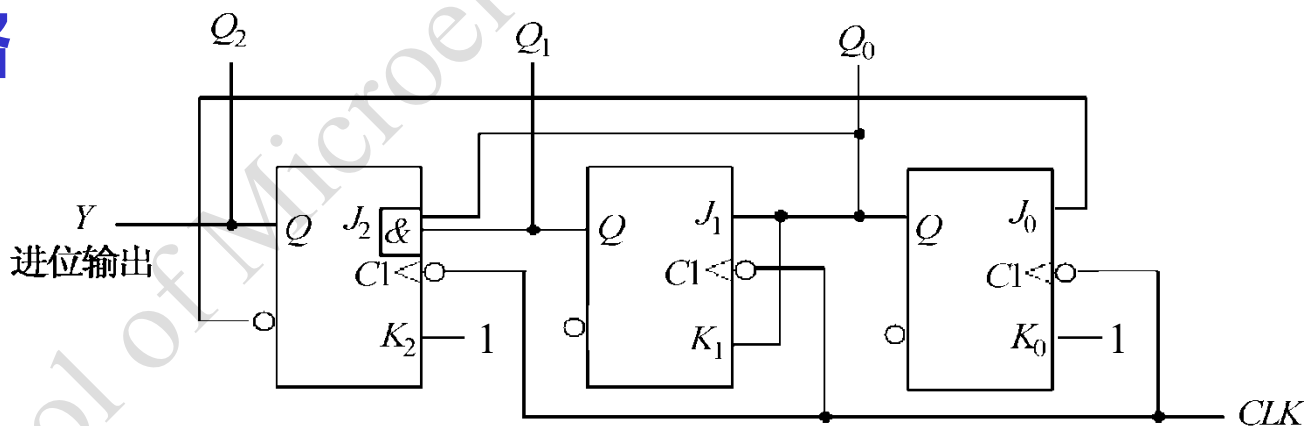

7) 检查是否可以自启动

例 2. 设计一个串行数据检测器。该检测器有一个输入端 X 。电路的功能是对输入信号进行检测。当连续输入三个1（以及三个以上1）时，该电路输出 $Y = 1$ ，否则输出 $Y = 0$ 。

1) 根据设计要求，设定状态

S_0 —初始状态或没有收到1时的状态；

S_1 —收到一个1后的状态；

S_2 —连续收到两个1后的状态；

S_3 —连续收到三个1（以及三个以上1）后的状态。

$X=1$ ，收到一个 “1”

2) 画出状态转换图

S_0 —初始状态或没有收到1时的状态;

S_1 —收到一个1后的状态;


S_2 —连续收到两个1后的状态;

S_3 —连续收到三个1 (以及三个以上1) 后的状态。

$X=1$, 收到一个 “1”

输入三个1 (以及三个以上1) 时, 输出 $Y=1$

X/Y

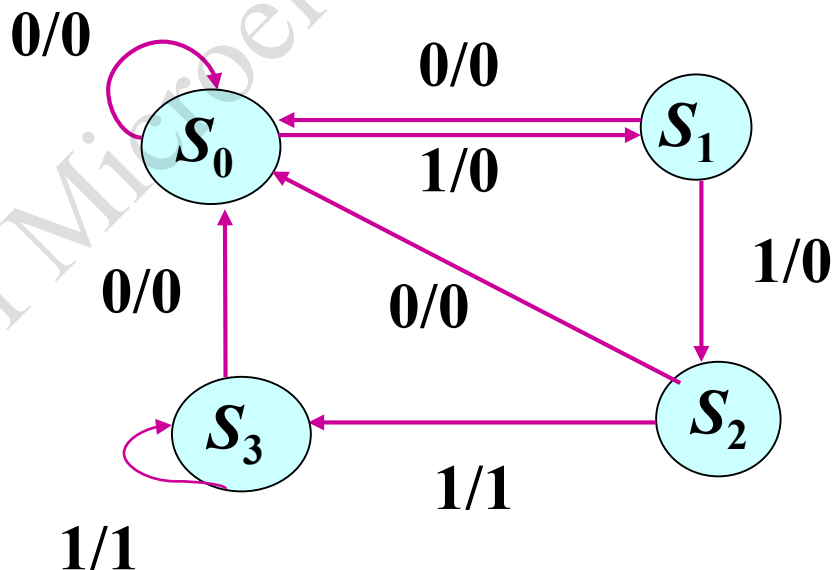


3) 状态化简

状态化简：合并等效状态

等效状态：

在相同的输入条件下，输出相同、次态也相同的状态

S_2 和 S_3 是等效状态，将 S_2 和 S_3 合并为 S_2

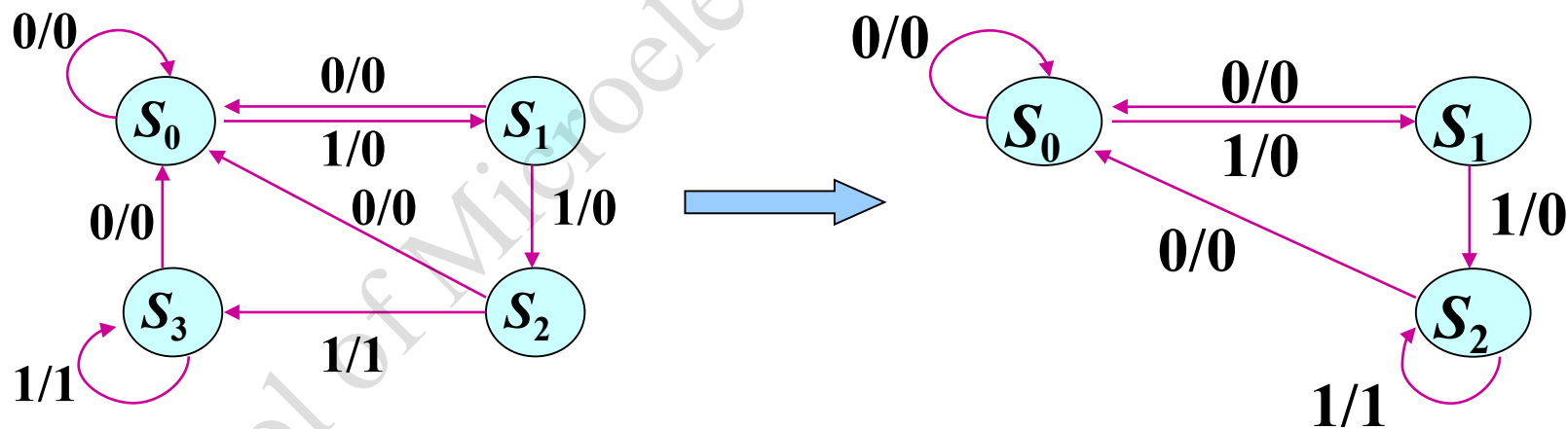


3) 状态分配、编码

Set $S_0 = 00$

$S_1 = 01$ 编码可以不连续

$S_2 = 11$

编码后的状态图

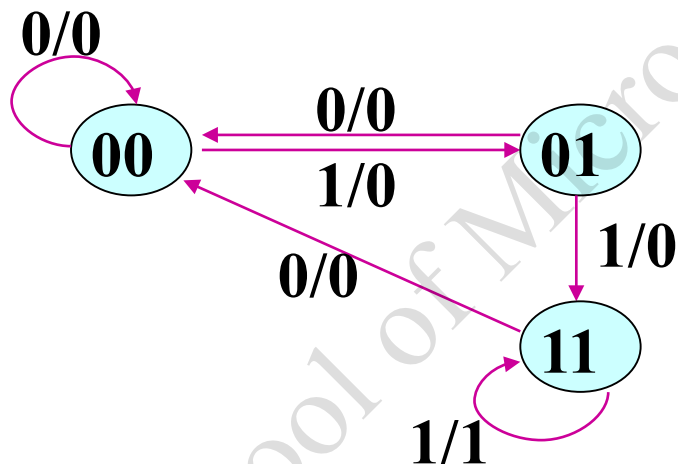

状态表

| X | Q_1^n | Q_0^n | Q_1^{n+1} | Q_0^{n+1} | Y |
|-----|---------|---------|-------------|-------------|--------|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | Φ | Φ | Φ |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | Φ | Φ | Φ |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

4) 选触发器及控制输入

| $Q_1^{n+1} \backslash Q_0^n$ | | XQ_1^n | | | |
|------------------------------|---|----------|--------|--------|----|
| | | 00 | 01 | 11 | 10 |
| 0 | 0 | 0 | Φ | Φ | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |

$$Q_1^{n+1} = XQ_0^n = D_1 \quad D_1 = XQ_0^n$$

| $Q_0^{n+1} \backslash Q_0^n$ | | XQ_1^n | | | |
|------------------------------|---|----------|--------|--------|----|
| | | 00 | 01 | 11 | 10 |
| 0 | 0 | 0 | Φ | Φ | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |

$$Q_0^{n+1} = X = D_0 \quad D_0 = X$$

| X | Q_1^n | Q_0^n | Q_1^{n+1} | Q_0^{n+1} | Y |
|-----|---------|---------|-------------|-------------|--------|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | Φ | Φ | Φ |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | Φ | Φ | Φ |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

| $Y \backslash Q_0^n$ | | XQ_1^n | | | |
|----------------------|---|----------|--------|--------|----|
| | | 00 | 01 | 11 | 10 |
| 0 | 0 | 0 | Φ | Φ | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |

$$Y = XQ_1^n$$


5) 电路


2 D-FFs

$$D_1 = XQ_0^n$$

$$D_0 = X$$

$$Y = XQ_1^n$$

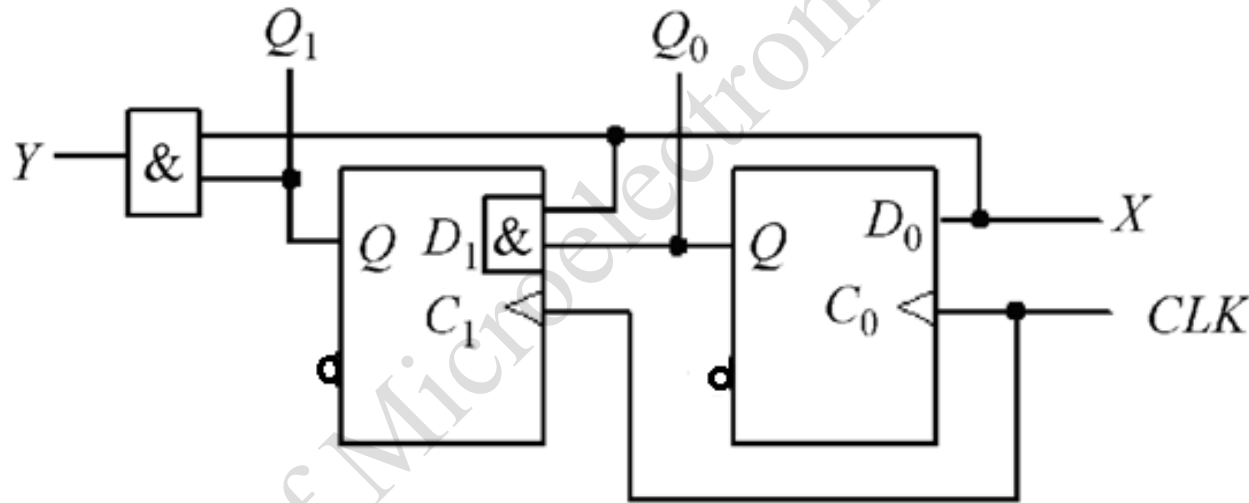

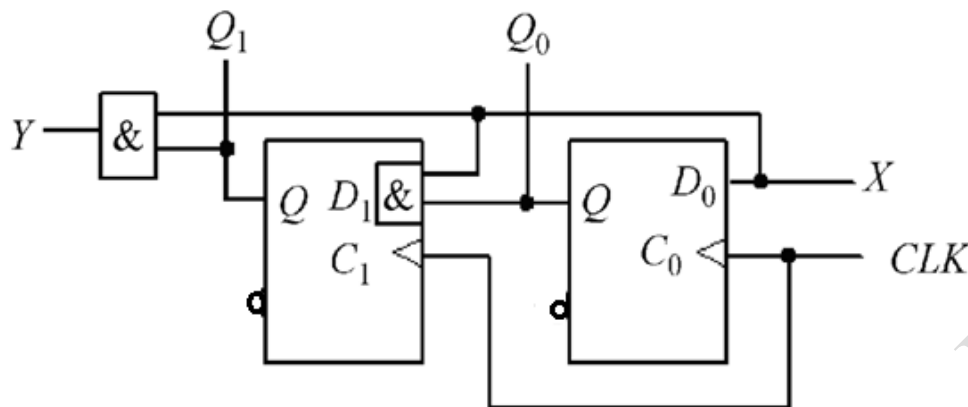

$$Q_1^{n+1} = XQ_0^n$$

$$Q_0^{n+1} = X$$



$$Y = XQ_1^n$$

6) 自启动

从电路的状态图分析

可以自启动

但其功能错误，
输出应设置为0，才符合题意

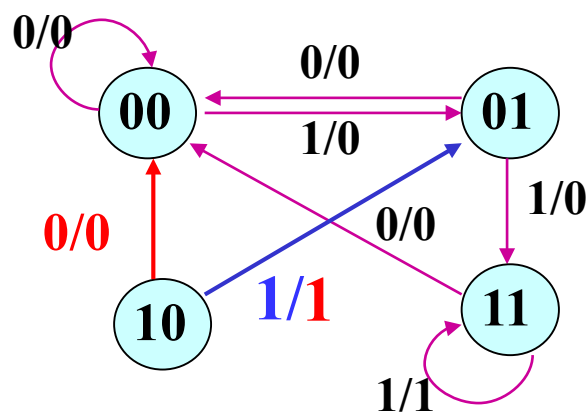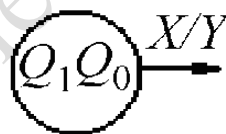



检测 连续输入三个及以上个1时，电路输出 $Y = 1$ 。

自启动

让 $X=1$, 10对应的输出为0

状态表

| X | Q_1^n | Q_0^n | Q_1^{n+1} | Q_0^{n+1} | Y |
|-----|---------|---------|-------------|-------------|-----|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

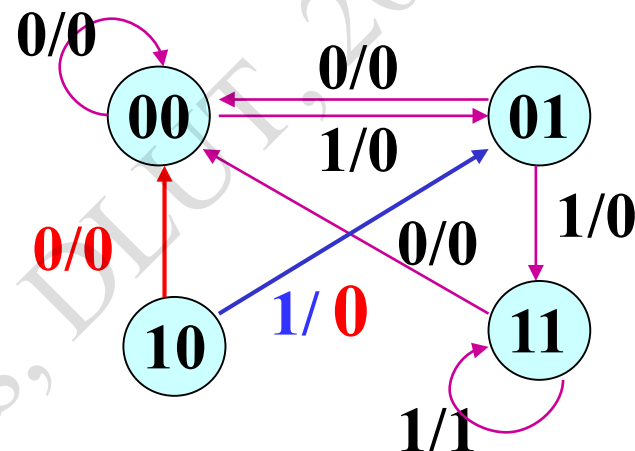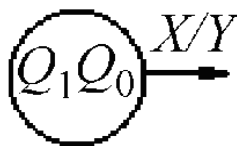

| $Y \backslash XQ_1^n Q_0^n$ | 00 | 01 | 11 | 10 |
|-----------------------------|----|----|----|----|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |

$$Y = XQ_1^n Q_0^n$$

既实现自启动，也符号题意。

可以在最初设计时考虑自启动（K-map随意项的填写）


例 3. 设计 M-6 减法计数器

6 个状态

直接用3位数编码

借位输出 Z

$/Z$

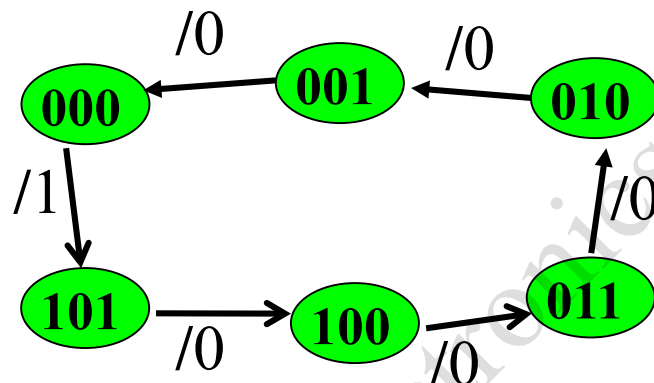

$Q_3Q_2Q_1$

| | | $Q_3^n Q_2^n$ | | | |
|---------|---|---------------|----|--------|----|
| | | 00 | 01 | 11 | 10 |
| Q_1^n | 0 | 1 | 0 | Φ | 0 |
| | 1 | 0 | 0 | Φ | 0 |

| | | $Q_3^n Q_2^n$ | | | |
|---------|---|---------------|----|--------|----|
| | | 00 | 01 | 11 | 10 |
| Q_1^n | 0 | 1 | 0 | Φ | 0 |
| | 1 | 0 | 0 | Φ | 1 |

| | | $Q_3^n Q_2^n$ | | | |
|---------|---|---------------|----|--------|----|
| | | 00 | 01 | 11 | 10 |
| Q_1^n | 0 | 0 | 0 | Φ | 1 |
| | 1 | 0 | 1 | Φ | 0 |

| | | $Q_3^n Q_2^n$ | | | |
|---------|---|---------------|----|--------|----|
| | | 00 | 01 | 11 | 10 |
| Q_1^n | 0 | 1 | 1 | Φ | 1 |
| | 1 | 0 | 0 | Φ | 0 |

$$Q_3^{n+1}$$

| | | | | |
|--------------------------------|----|----|--------|----|
| $Q_1^n \backslash Q_3^n Q_2^n$ | 00 | 01 | 11 | 10 |
| 0 | 1 | 0 | Φ | 0 |
| 1 | 0 | 0 | Φ | 1 |

$$Q_2^{n+1}$$

| | | | | |
|--------------------------------|----|----|--------|----|
| $Q_1^n \backslash Q_3^n Q_2^n$ | 00 | 01 | 11 | 10 |
| 0 | 0 | 0 | Φ | 1 |
| 1 | 0 | 1 | Φ | 0 |

$$Q_1^{n+1}$$

| | | | | |
|--------------------------------|----|----|--------|----|
| $Q_1^n \backslash Q_3^n Q_2^n$ | 00 | 01 | 11 | 10 |
| 0 | 1 | 1 | Φ | 1 |
| 1 | 0 | 0 | Φ | 0 |

$$Q_3^{n+1} = \overline{Q_3} \overline{Q_2} \overline{Q_1} + Q_3 Q_1$$

$$Q_2^{n+1} = Q_2 Q_1 + Q_3 \overline{Q_1}$$

$$Q_1^{n+1} = \overline{Q_1}$$

$$D_3 = \overline{Q_3} \overline{Q_2} \overline{Q_1} + Q_3 Q_1$$

$$D_2 = Q_2 Q_1 + Q_3 \overline{Q_1}$$

$$D_1 = \overline{Q_1}$$

$$Z$$

| | | | | |
|--------------------------------|----|----|--------|----|
| $Q_1^n \backslash Q_3^n Q_2^n$ | 00 | 01 | 11 | 10 |
| 0 | 1 | 0 | Φ | 0 |
| 1 | 0 | 0 | Φ | 0 |

$$Z = \overline{Q_3} \overline{Q_2} \overline{Q_1}$$

自启动及电路图略