


2. 显示译码器

要显示0 - 9 十个数字，需要用译码器来驱动

显示译码器 / 驱动器 7448

输入 4 线 4 位二进制数 / 8421 BCD 码

输出 7 线 \longrightarrow 驱动 7-段数码管

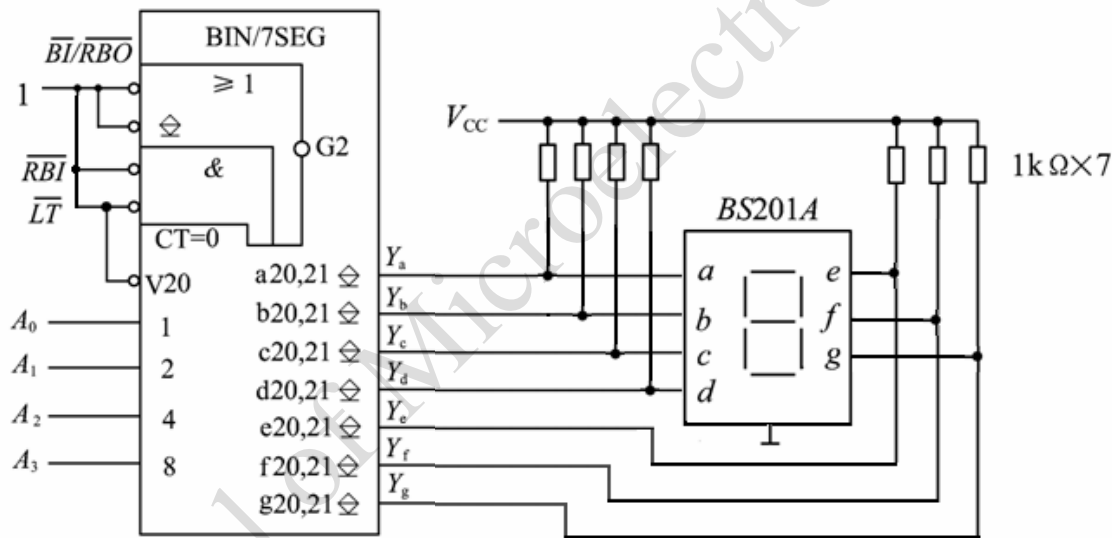

输出高有效，
驱动共阴极管

不一定只有一个输出端高（或低）有效

7448的逻辑功能


(1) **正常译码显示**。当 $LT=1$ ， $BI/RBO=1$ 时，对输入为十进制数1~15的二进制码（0001~1111）进行译码，产生对应的七段显示码

(2) **灭零**。当 $LT=1$ ，而输入为0的二进制码0000时，只有当 $RBI=1$ 时，才产生0的七段显示码；如果此时 $RBI=0$ ，则译码器的 $a \sim g$ 输出全0，使显示器全灭；所以 RBI 称为**灭零输入端**


(3) **试灯**。当 $LT=0$ 时，无论输入怎样， $a \sim g$ 输出全1，数码管七段全亮。由此可以检测显示器七个发光段的好坏。 LT 称为**试灯输入端**。

 (4) **特殊控制端 BI/RBO** 。 BI/RBO 可以作输入端，也可以作输出端。

- 作输入使用时，如果 $BI=0$ 时，不管其他输入端为何值， $a \sim g$ 均输出0，显示器全灭。因此 BI 称为**灭灯输入端**
- 作输出端使用时，受控于 RBI 。当 $RBI=0$ ，输入为0的二进制码0000时， $RBO=0$ ，用以指示该片正处于灭零状态。所以， RBO 又称为**灭零输出端**



显示译码器内部电路设计

 


A B C D	a b c d e f g
0 0 0 0	1 1 1 1 1 1 0
0 0 0 1	0 1 1 0 0 0 0
0 0 1 0	1 1 0 1 1 0 1
0 0 1 1	1 1 1 1 0 0 1
0 1 0 0	0 1 1 0 0 1 1
0 1 0 1	1 0 1 1 0 1 1
0 1 1 0	0 0 1 1 1 1 1
0 1 1 1	1 1 1 0 0 0 0
1 0 0 0	1 1 1 1 1 1 1
1 0 0 1	1 1 1 0 0 1 1

Display



0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

分别做7个卡诺图

 

$$Y_a = A + \bar{B} \cdot \bar{D} + BD + CD$$

$$= A + CD + \overline{B \oplus D}$$

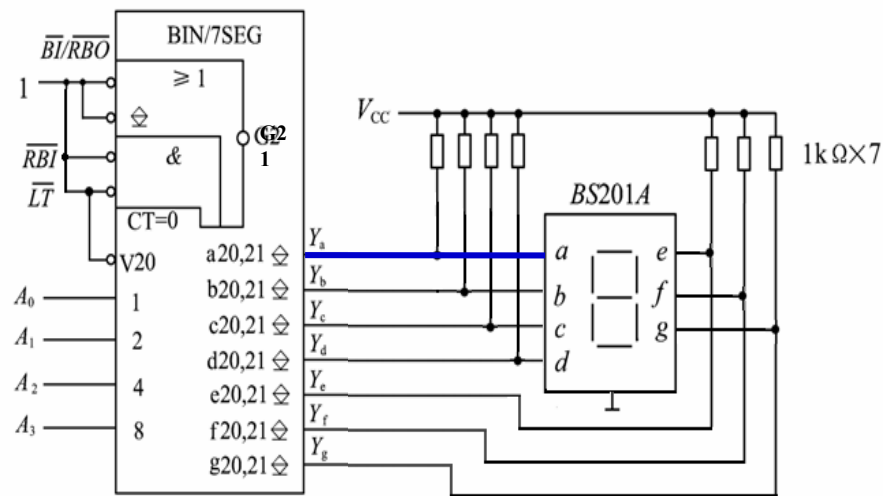 


§ 4.5 多路（数据）选择器 MUX

Multiplexers (Data Selectors)

MUX 功能: 在多路输入数据中选择一路进行输出

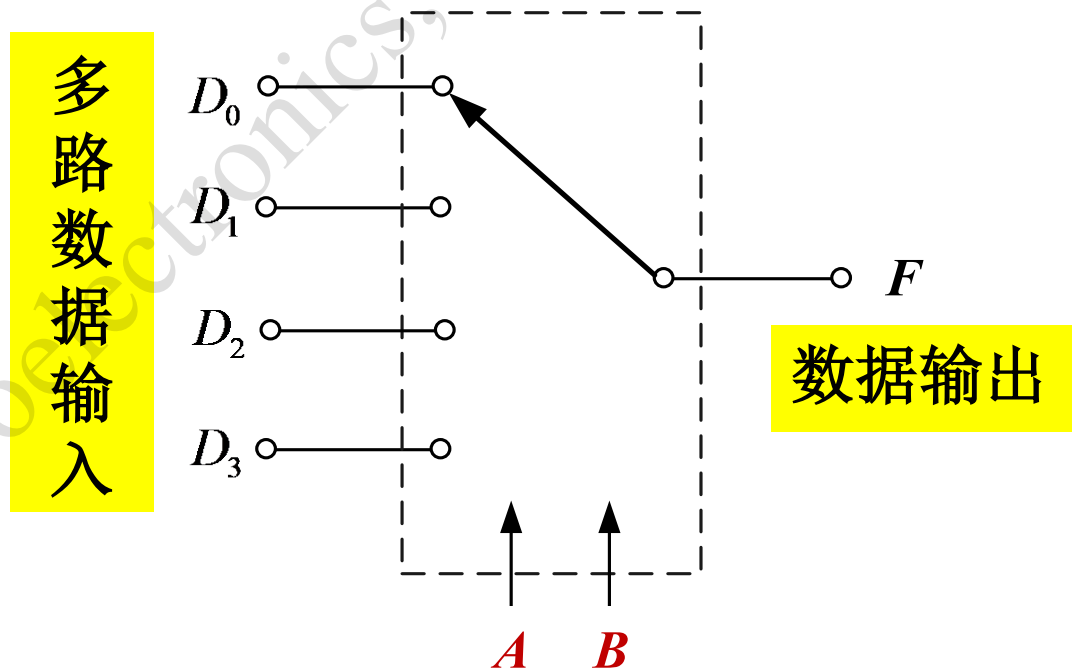1. 4 线-1线 MUX

相当于4个数据 D_0 , D_1 , D_2 , D_3 中选一个, 由开关A B控制。




$A B$: 控制输入 (地址输入)

n 位地址线可以控制 2^n 个数据输入

真值表 ($A B$ 和 D_i ($i=0...3$) 当作输入, F 为输出)

$$F = \overline{A}\overline{B}D_0 + \overline{A}\overline{B}D_1 + \overline{A}BD_2 + \overline{A}BD_3$$

A	B	D_i	F
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	1

 


控制码是几，就把第几号数据送到唯一的输出端

$A B$ 任取一值时，最多只有一个与门输出1(D)，其他为0，取或之后为 F


Decoder + Data lines + OR gate

MSI 4 - 1 MUX 74153 (一芯片上有 2 个 4 - 1 MUX)

符号

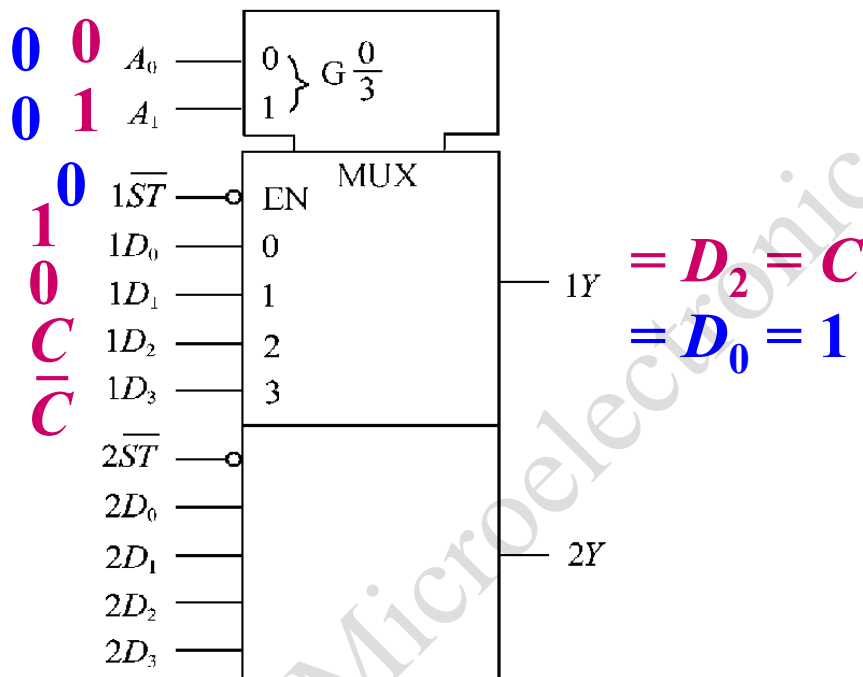

国际标准符号

 


惯用符号 (简化符号)

\overline{ST} Select Transform 选通端, 低电平有效


$A_1 A_0$: 地址线 (控制输入)

双4选1数据选择器——74LS153

 

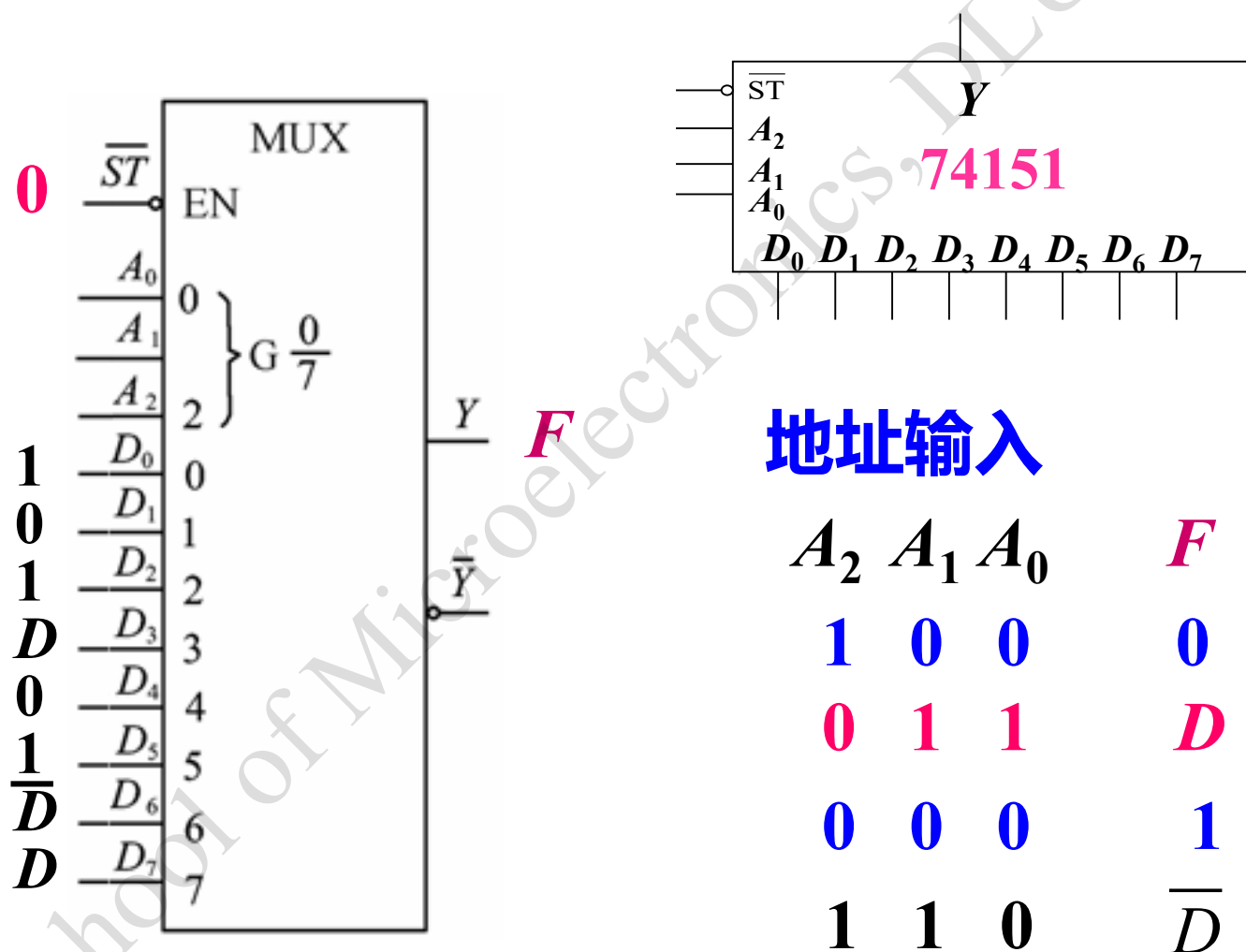2. 8线-1线 MUX 74151 (MSI)

3 位地址线: $A_2 A_1 A_0$; 8 条数据线: $D_0 - D_7$



3. MUX实现逻辑函数


例 1: 用MUX 实现函数

$$F(A, B, C) = \overline{A}BC + B\overline{C} + A\overline{B}C$$

解: 3 变量

选择 74151 (8-1 MUX)

F AB					
C		00	01	11	10
	0		1	1	
1			1		1

 

一个 MUX 只能实现一个逻辑函数


例 2: 用双4选1 MUX 74153 实现下列函数

$$F_1(X, Y) = X(\bar{X} + Y) = XY = m_3$$

$$F_2(X, Y) = \prod(0, 2)$$

解:

标准形式

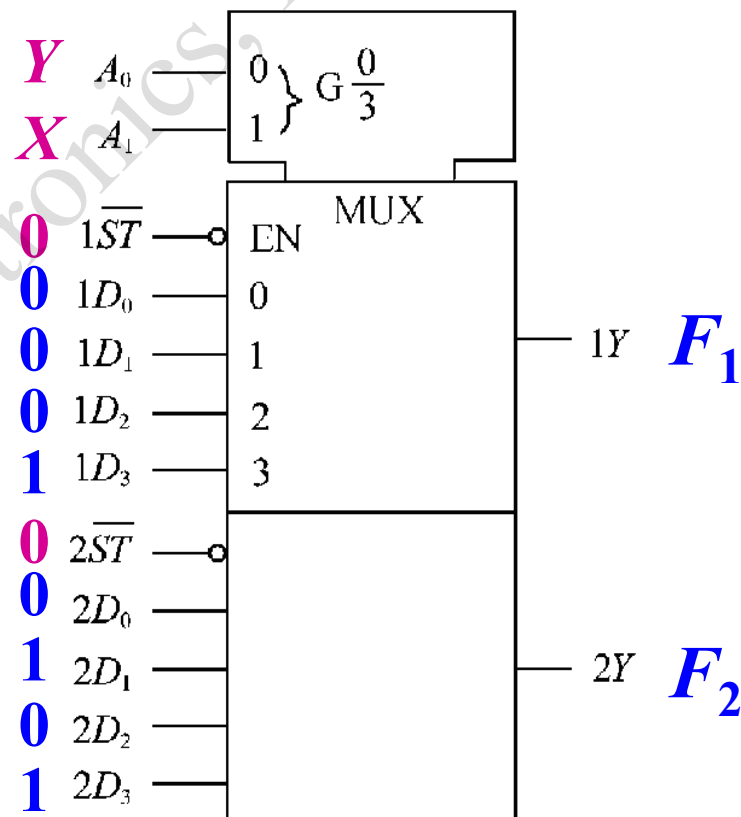

例 3: 用一片 74151 实现下列函数

$$F(A, B, C, D) = ABCD + \overline{A}\overline{B}\overline{C}\overline{D} + \overline{A}BCD + \overline{A}\overline{B}\overline{C} + ABC\overline{D}$$

解:


74151 3变量

$D \rightarrow \text{VEM}$

F AB		00	01	11	10
C	0	1	0	0	0
	1	0	D	D + \overline{D}	\overline{D}

↓

1

 

例 4. 用一片4-1 MUX实现


$$F(A,B,C,D) = \overline{A}BCD + AB + \overline{A} \cdot \overline{B} \cdot \overline{C} + A\overline{B} \cdot \overline{D}$$

解:


4-1 MUX 2 变量

2 变量 C 、 $D \rightarrow$ VEM

		A	
		0	1
B	0	\overline{C}	\overline{D}
	1	CD	1

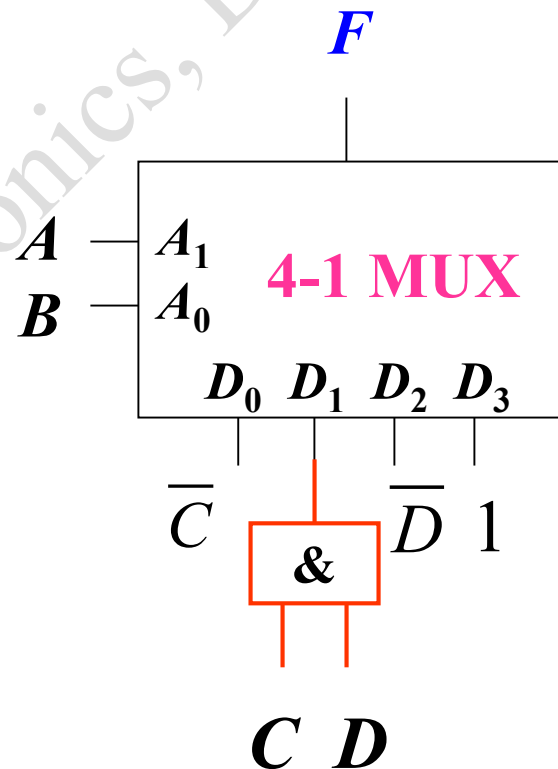

 数据分配器 Demultiplexers (DEMUX) (Data Distributors)



A	B	Y_0	Y_1	Y_2	Y_3
0	0	D	0	0	0
0	1	0	D	0	0
1	0	0	0	D	0
1	1	0	0	0	D

控制数码是几，就把输入数据送到第几路输出端

1-4 DEMUX

1-8 DEMUX

1-16 DEMUX

Decoder + Data

常用译码器实现数据分配

例：将3-8译码器74138改装成1-8DEMUX


一个使能端 $\overline{S_c}$ 作为数据输入

$A_2 A_1 A_0$ 作为地址输入

如 $A_2 A_1 A_0=110$, $\overline{Y_6}$ 为输出端

$\overline{S_c} = D = 0$, 译码器工作, $\overline{Y_6} = 0$

 $\overline{S_c} = D = 1$, 译码器被锁住, $\overline{Y_6} = 1$




MUX 应用

1) 实现逻辑函数


2) 多路数字开关

路由选择，将 MUX 和 DEMUX 结合使用，实现时分多路数据通信。

 


3) 数据并行/串行转换

MUX 和计数器

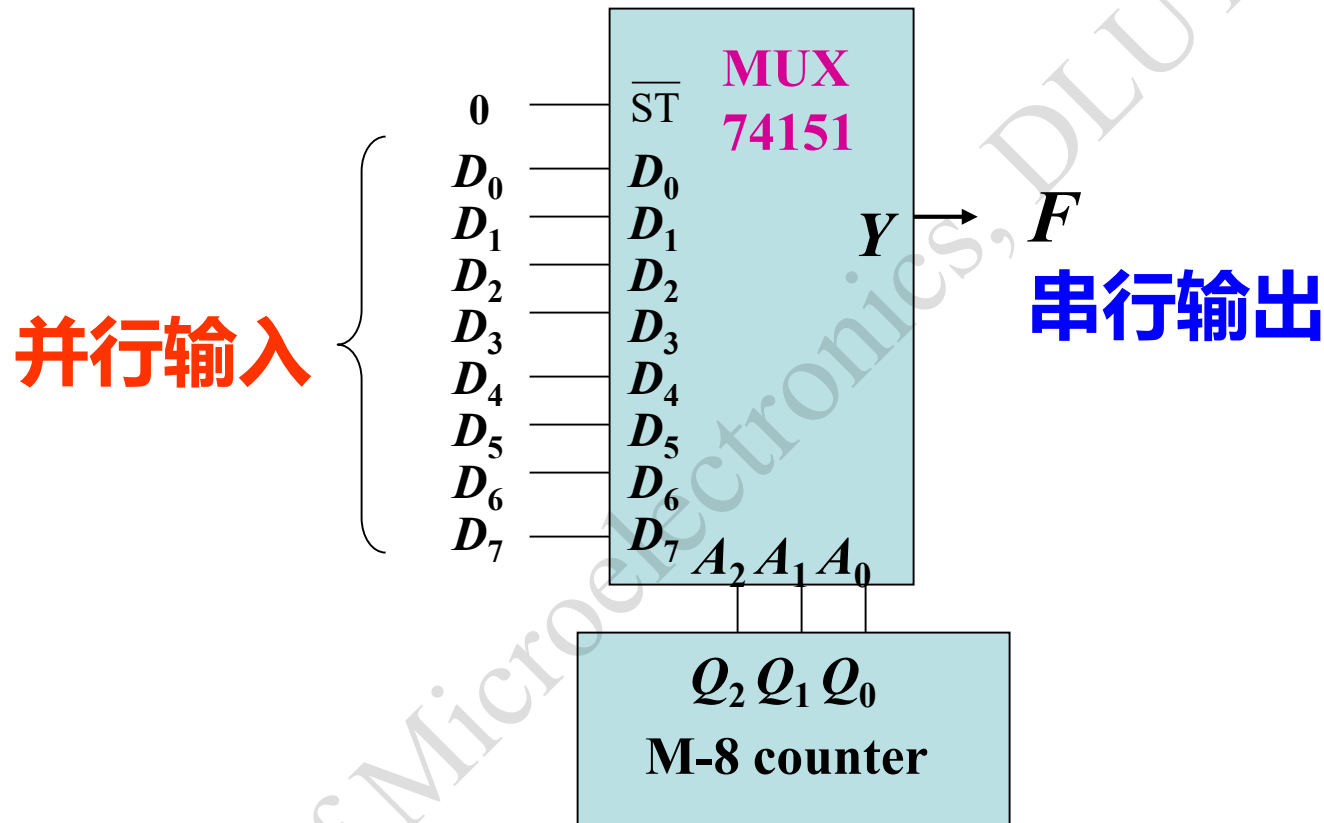


计数器从000 ~ 111循环，使MUX 依次选择 $D_0 \sim D_7$ 输出。

智能压力传感器框图

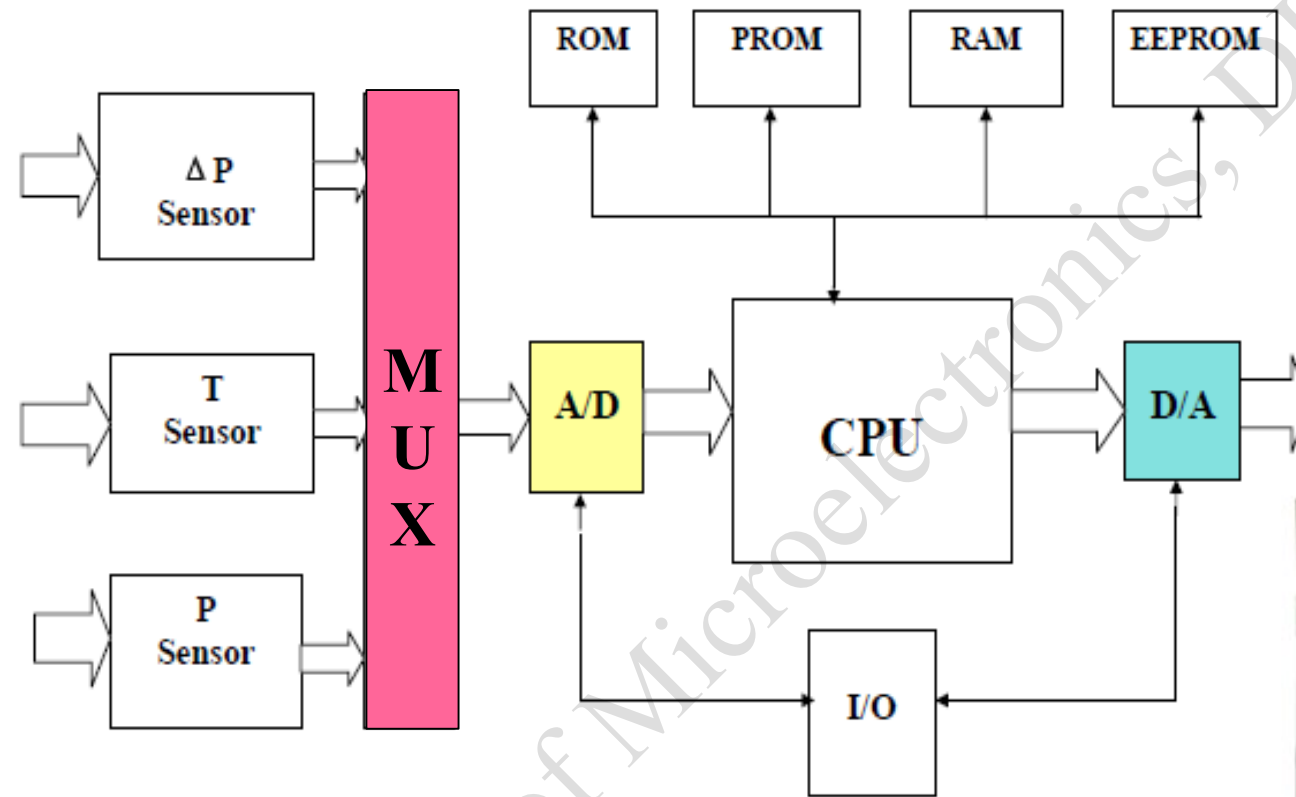

Testing

Transducer

 

§ 4.6 比较器 Comparators

基本功能: 比较两个二进制数的大小

§ 4.6.1 一位比较器 One Bit Comparator

输入: A, B

输出: 比较结果


$L (A > B)$	large	} 高有效
$S (A < B)$	small	
$E (A = B)$	equal	
		Yes 1
		No 0

真值表

A	B	L	S	E
0	0	0	0	1
0	1	0	1	0
1	0	1	0	0
1	1	0	0	1

$$\left\{ \begin{array}{l} L = \overline{A} \overline{B} \\ S = \overline{A} B \\ E = AB + \overline{A} \cdot \overline{B} \\ = A \odot B \end{array} \right.$$

Circuit

 

§ 4.6.2 四位比较器 Four Bits Comparator

8 输入 $\begin{cases} A : A_3 A_2 A_1 A_0 \\ B : B_3 B_2 B_1 B_0 \end{cases}$ 3 输出 $\begin{cases} L (A > B) \\ S (A < B) \\ E (A = B) \end{cases}$

从最高位开始比较

中规模4位比较器芯片 7485 :

3个级联输入端 $\begin{cases} l (A > B) \\ s (A < B) \\ e (A = B) \end{cases}$ 来自低位的比较结果

真值表

比较输入

级联输入

输出


$A_3 B_3$ $A_2 B_2$ $A_1 B_1$ $A_0 B_0$	$l(A>B)$	$s(A<B)$	$e(A=B)$	$L(A>B)$	$S(A<B)$	$E(A=B)$
$A_3>B_3$ X X X	X	X	X	1	0	0
$A_3<B_3$ X X X	X	X	X	0	1	0
$A_3=B_3$ $A_2>B_2$ X X	X	X	X	1	0	0
E_3 $A_2<B_2$ X X	X	X	X	0	1	0
E_3 $A_2=B_2$ $A_1>B_1$ X	X	X	X	1	0	0
E_3 E_2 $A_1<B_1$ X	X	X	X	0	1	0
E_3 E_2 $A_1=B_1$ $A_0>B_0$	X	X	X	1	0	0
E_3 E_2 E_1 $A_0<B_0$	X	X	X	0	1	0
E_3 E_2 E_1 $A_0=B_0$	1	0	0	1	0	0
E_3 E_2 E_1 E_0	0	1	0	0	1	0
E_3 E_2 E_1 E_0	0	0	1	0	0	1

输出:

$$\begin{cases} E = E_3 E_2 E_1 E_0 e \\ L = L_3 + E_3 L_2 + E_3 E_2 L_1 + E_3 E_2 E_1 L_0 + E_3 E_2 E_1 E_0 l \\ S = S_3 + E_3 S_2 + E_3 E_2 S_1 + E_3 E_2 E_1 S_0 + E_3 E_2 E_1 E_0 s \end{cases}$$

7485 符号:


IEEE

 

§ 4.6.3 比较器级联扩展

Cascading Comparators

2片7485 连成一个8位数值比较器

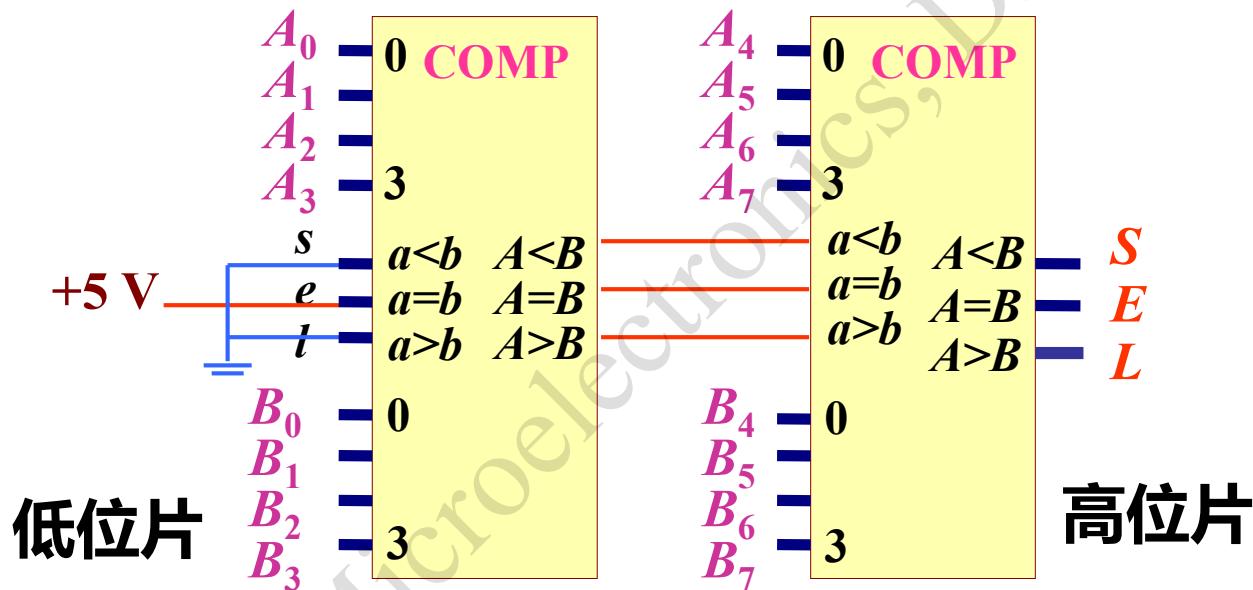


- 先用高位片，若高位片比出结果 ($A > B$ or $A < B$), 则与级联输入状态无关
- 若高位片相等 ($A = B$), 再看级联输入, 即看低位片比较结果 $l s e$
- 若低位仍相等, 则 $A = B$

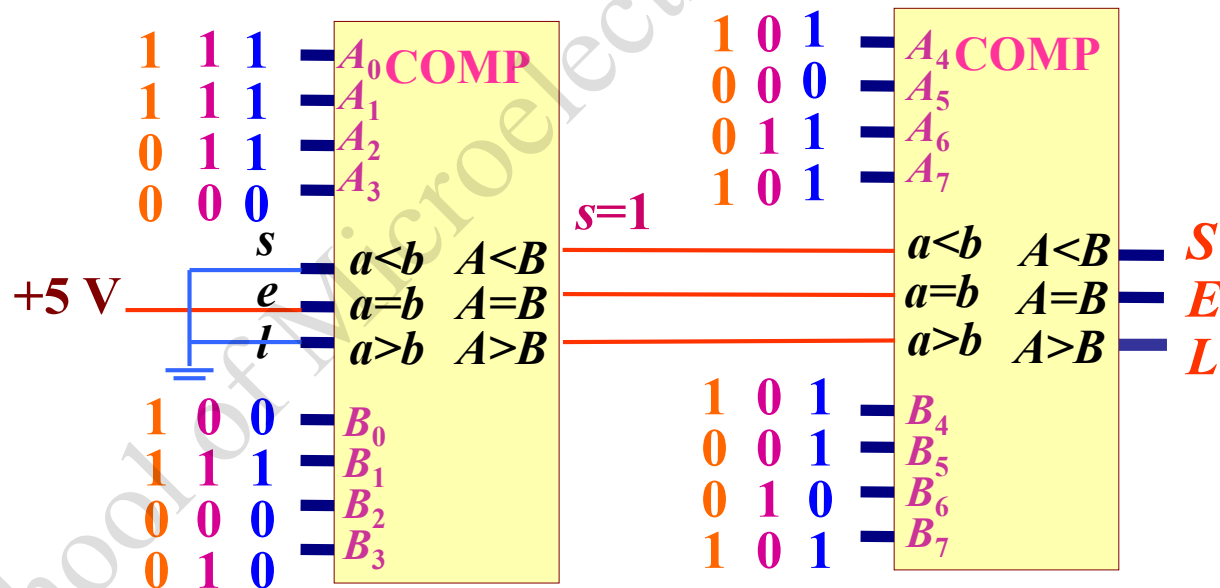例: 比较 $\begin{cases} A=11010111 \\ B=10110010 \end{cases}$ 输出 $(S,E,L)=(0,0,1)$

$\begin{cases} A=01000111 \\ B=01001010 \end{cases}$ 输出 $(S,E,L)=(1,0,0)$

$\begin{cases} A=10010011 \\ B=10010011 \end{cases}$ 输出 $(S,E,L)=(s,e,l)=(0,1,0)$



§ 4.7 加法器 Adders

Adders are important not only in computer, but in many types of digital systems in which numerical data are processed.

§ 4.7.1 半加器 Half Adder

功能: 实现两个一位二进制数相加

2 输入: A, B 2 输出: S (sum) C_o (carry out)

$$\begin{array}{r} A \\ + B \\ \hline C_o \quad S \end{array}$$

A	B	S	C_o
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	1


$$S = A \oplus B$$

$$C_o = AB$$


$$S = A \oplus B$$

$$C_o = AB$$


电路

 

符号:

 

IEEE

 

§ 4.7.2 全加器 Full Adder

3 输入 : A, B, C_i (来自低位的进位)

2 输出 : S, C_{i+1} (向高位的进位)



$$S = A \oplus B \oplus C_i \quad \text{奇数个1, 本位和为1}$$

$$C_{i+1} = AB + AC_i + BC_i$$

任何两个数为1, 进位

A	B	C_i	S	C_{i+1}
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

符号

  


§ 4.7.3 并行加法器 Parallel Adder

多位二进制数相加时，每位一个全加器，加法器并行

并行加法器中进位方式 { 串行(脉冲)进位
超前进位

串行进位 (Ripple carry)

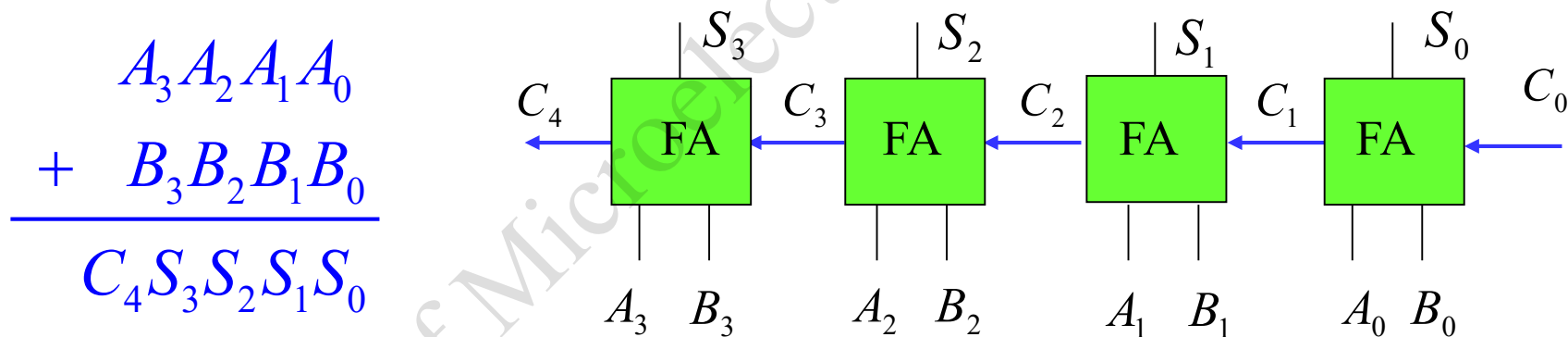

并行输入，串行进位: 结构简单, 速度慢

为提高运算速度，采用超前进位方法

超前进位 (Carry look-ahead)

分析

全加器输出:

$$S_i = A_i \oplus B_i \oplus C_i$$

$$\begin{aligned} C_{i+1} &= \bar{A}_i B_i C_i + A_i \bar{B}_i C_i + A_i B_i \bar{C}_i + A_i B_i C_i \\ &= A_i B_i + (A_i \oplus B_i) C_i \end{aligned}$$

定义

$$\begin{cases} G_i = A_i B_i \\ P_i = A_i \oplus B_i \end{cases}$$

产生变量 (Carry generation)

传输变量 (Carry propagation)

输出写成

$$\begin{cases} S_i = P_i \oplus C_i \\ C_{i+1} = G_i + P_i C_i \end{cases}$$

进位:

$$C_1 = G_0 + P_0 C_0$$

$$C_2 = G_1 + P_1 C_1 = G_1 + P_1 G_0 + P_1 P_0 C_0$$

$$C_3 = G_2 + P_2 C_2 = G_2 + P_2 G_1 + P_2 P_1 G_0 + P_2 P_1 P_0 C_0$$


$$\begin{cases} G_i = A_i B_i \\ P_i = A_i \oplus B_i \end{cases}$$

$$C_{i+1} = G_i + P_i C_i$$


$\because C_0 = 0$, C_i 只与 G, P 有关, 即只与 A, B 有关, 可以并行产生

相当于四个全加器同时计算, 而不是第一个做完, 得到 C_1 后, 第二个再做。提高速度。

超前进位加法器 74283:

 

惯用符号

 

国际标准符号

§ 4.8 组合逻辑电路的竞争冒险

Race-Hazard of Combinational Logic

前面讨论电路是输入输出处于稳定的逻辑电平的情况。为了保证工作的可靠性，要考虑输入信号逻辑电平发生变化的瞬间电路的工作情况。

由门电路的传输延时引起的问题

竞争：从输入到输出的途径不同，延时时间不同，到达输出端的时间不同，这种现象为竞争。

冒险：竞争结果导致逻辑电路产生错误输出，称为冒险或险象。

§ 4.8.1 竞争冒险的分类与判别

$$F = AB + \bar{A}C$$



A到达终点的途径不同

当 $B = C = 1$ $F = A + \bar{A} = 1$

F 应该总是高电平

传播延时 F – 窄的负脉冲

“0”型冒险 (hazard)

  

毛刺 (glitch)

$$G = (A+B)(\bar{A}+C)$$

当 $B = C = 0$



$$G = A \cdot \bar{A} = 0$$

G 应该总是低电平

传播延时

G – 窄的正脉冲

“1”型冒险

  


§ 4.8.2 竞争冒险消除方法

1. 接入滤波电容

竞争冒险引起的脉冲一般很窄(几十纳秒), 在输出端并接一个滤波电容, 将其滤掉。

2. 引入取样脉冲

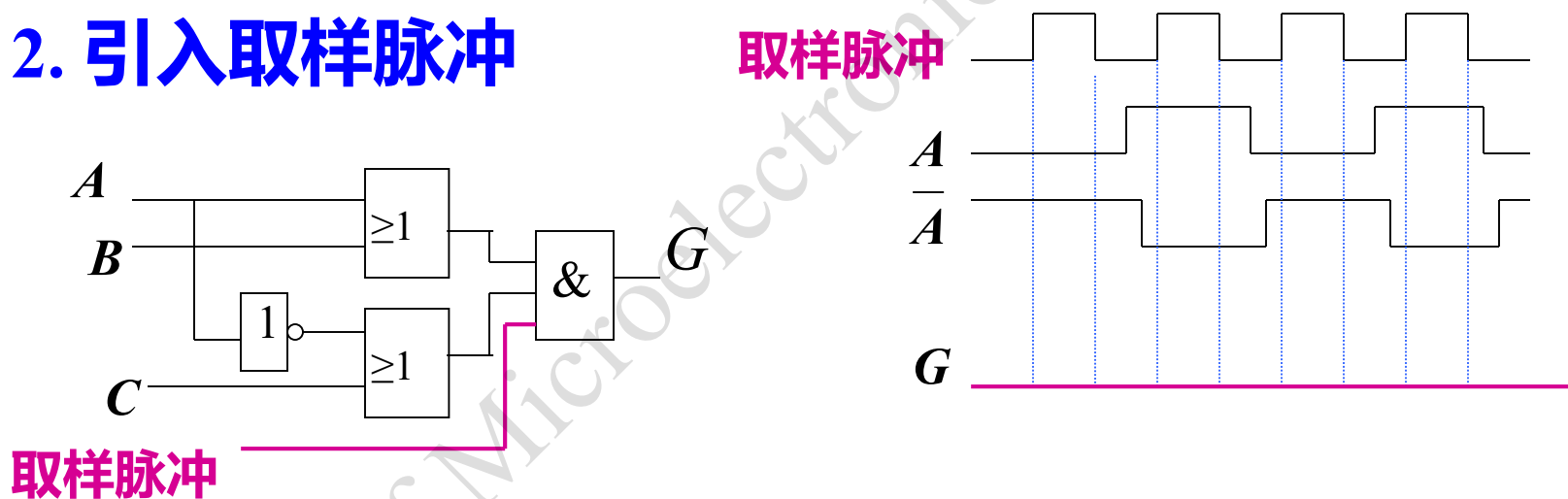

在输出端接取样脉冲, 仅在输出处于稳定值时出现。
取样脉冲为0期间, 输出端信息无效。

3. 修改设计方案

$$F = A + \bar{A}$$

$$F = A \cdot \bar{A}$$

冒险

F BC					
A		00	01	11	10
	0		1	1	
	1			1	1

引入冗余项，可以消除冒险

两个圈相切，
存在冒险

$$F = AB + \bar{A}C$$



$$F = AB + \bar{A}C + BC$$

无竞争冒险

作业

4.2

4.21

4.5

4.26

4.6

4.28

4.14

4.30

4.18