 


§ 4.6 比较器

Comparators

功能：比较两个无符号二进制数的大小



§ 4.6.1 一位比较器 One Bit Comparator

输入：A, B

输出：比较结果

$\left\{ \begin{array}{ll} L (A>B) & \text{Large} \\ S (A<B) & \text{Small} \\ E (A=B) & \text{Equal} \end{array} \right\}$

高电平有效


Yes 1

No 0

真值表

A	B	L	S	E
0	0	0	0	1
0	1	0	1	0
1	0	1	0	0
1	1	0	0	1
 
$$\left\{ \begin{array}{l} L = \overline{A} \overline{B} \\ S = \overline{A} B \\ E = AB + \overline{A} \cdot \overline{B} \\ = A \odot B \end{array} \right.$$



逻辑电路图

§ 4.6.2 四位比较器 Four Bits Comparator

8 输入 $\begin{cases} A: A_3 A_2 A_1 A_0 \\ B: B_3 B_2 B_1 B_0 \end{cases}$ 3 输出 $\begin{cases} L (A > B) \\ S (A < B) \\ E (A = B) \end{cases}$

从最高位开始比较


中规模4位比较器芯片

74LS85符号及逻辑功能

3个级联输入端

$\begin{cases} I (A > B) \\ S (A < B) \\ e (A = B) \end{cases}$

来自低位的比较结果

 

比较输入

级联输入

输出

$A_3 B_3$	$A_2 B_2$	$A_1 B_1$	$A_0 B_0$	$I_{(A>B)}$	$I_{(A<B)}$	$I_{(A=B)}$	$Y_{(A>B)}$	$Y_{(A<B)}$	$Y_{(A=B)}$
$A_3 > B_3$	×	×	×	×	×	×	1	0	0
$A_3 < B_3$	×	×	×	×	×	×	0	1	0
$A_3 = B_3$	$A_2 > B_2$	×	×	×	×	×	1	0	0
$A_3 = B_3$	$A_2 < B_2$	×	×	×	×	×	0	1	0
$A_3 = B_3$	$A_2 = B_2$	$A_1 > B_1$	×	×	×	×	1	0	0
$A_3 = B_3$	$A_2 = B_2$	$A_1 < B_1$	×	×	×	×	0	1	0
$A_3 = B_3$	$A_2 = B_2$	$A_1 = B_1$	$A_0 > B_0$	×	×	×	1	0	0
$A_3 = B_3$	$A_2 = B_2$	$A_1 = B_1$	$A_0 < B_0$	×	×	×	0	1	0
$A_3 = B_3$	$A_2 = B_2$	$A_1 = B_1$	$A_0 = B_0$	1	0	0	1	0	0
$A_3 = B_3$	$A_2 = B_2$	$A_1 = B_1$	$A_0 = B_0$	0	1	0	0	1	0
$A_3 = B_3$	$A_2 = B_2$	$A_1 = B_1$	$A_0 = B_0$	0	0	1	0	0	1

比较输入

级联输入

输出

$A_3 B_3$	$A_2 B_2$	$A_1 B_1$	$A_0 B_0$	$I_{(A>B)}$	$I_{(A<B)}$	$I_{(A=B)}$	$Y_{(A>B)}$	$Y_{(A<B)}$	$Y_{(A=B)}$
$A_3 > B_3$	×	×	×	×	×	×	1	0	0
$A_3 < B_3$	×	×	×	×	×	×	0	1	0
$A_3 = B_3$	$A_2 > B_2$	×	×	×	×	×	1	0	0
$A_3 = B_3$	$A_2 < B_2$	×	×	×	×	×	0	1	0
$A_3 = B_3$	$A_2 = B_2$	$A_1 > B_1$	×	×	×	×	1	0	0
$A_3 = B_3$	$A_2 = B_2$	$A_1 < B_1$	×	×	×	×	0	1	0
$A_3 = B_3$	$A_2 = B_2$	$A_1 = B_1$	$A_0 > B_0$	×	×	×	1	0	0
$A_3 = B_3$	$A_2 = B_2$	$A_1 = B_1$	$A_0 < B_0$	×	×	×	0	1	0
$A_3 = B_3$	$A_2 = B_2$	$A_1 = B_1$	$A_0 = B_0$	1	0	0	1	0	0
$A_3 = B_3$	$A_2 = B_2$	$A_1 = B_1$	$A_0 = B_0$	0	1	0	0	1	0
$A_3 = B_3$	$A_2 = B_2$	$A_1 = B_1$	$A_0 = B_0$	0	0	1	0	0	1


输出

$$\begin{cases} E = E_3 E_2 E_1 E_0 e \\ L = L_3 + E_3 L_2 + E_3 E_2 L_1 + E_3 E_2 E_1 L_0 + E_3 E_2 E_1 E_0 l \\ S = S_3 + E_3 S_2 + E_3 E_2 S_1 + E_3 E_2 E_1 S_0 + E_3 E_2 E_1 E_0 s \end{cases}$$

§ 4.6.3 比较器级联扩展

Cascading Comparators

2片7485 连成一个8位数值比较器

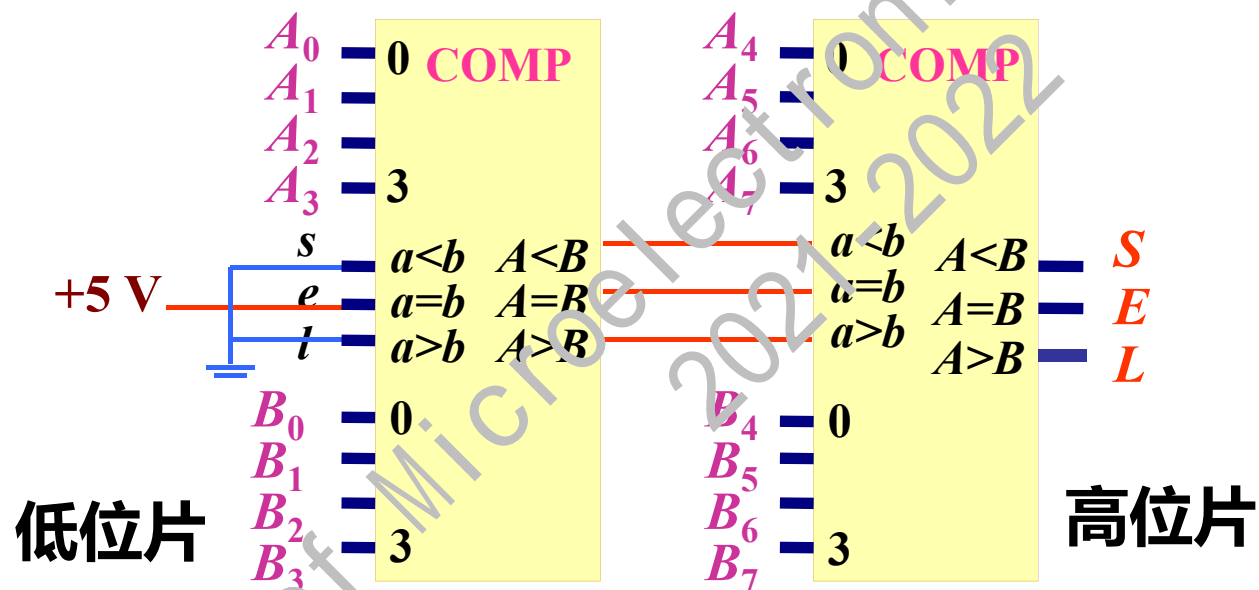


- 先用高位片，若高位片比出结果 ($A > B$ or $A < B$), 则与级联输入状态无关
- 若高位片相等 ($A = B$), 再看级联输入, 即看低位片比较结果 $l s e$
- 若低位仍相等, 则 $A = B$

 例: 比较 $\begin{cases} A=11010111 \\ B=10110010 \end{cases}$ 输出 $(S,E,L)=(0,0,1)$

$\begin{cases} A=01000111 \\ B=01001010 \end{cases}$ 输出 $(S,E,L)=(1,0,0)$

$\begin{cases} A=10010011 \\ B=10010011 \end{cases}$ 输出 $(S,E,L)=(s,e,l)=(0,1,0)$



§ 4.7 加法器 Adders

Adders are important not only in computer, but in many types of digital systems in which numerical data are processed.

§ 4.7.1 半加器 Half Adder

功能: 实现两个一位二进制数相加, 不考虑低位进位

2 输入: A, B

2 输出: S (sum) C_0 (carry out)

$$\begin{array}{r} A \\ + B \\ \hline C_0 \quad S \end{array}$$

A	B	S	C_0
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	1


$$S = A \oplus B$$

$$C_0 = AB$$


$$S = A \oplus B$$

$$C_o = AB$$


电路

 

符号:

 

IEEE

 

思考：一位半加器能构成N位的加法器吗？

$$\begin{array}{r} A=A_4A_3A_2A_1A_0 \quad 0 \ 1 \ 1 \ 1 \ 1 \quad (15)_{10} \\ A=B_4B_3B_2B_1B_0 \quad 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \quad (10)_{10} \\ \hline \quad \quad \quad 1 \ 1 \ 1 \ 0 \quad \leftarrow \text{产生的进位} \\ \hline S=S_4S_3S_2S_1S_0 \quad 1 \ 1 \ 0 \ 0 \ 1 \quad (25)_{10} \end{array}$$

结论：半加器没有考虑来自低位的进位，无法构成N位的加法器

§ 4.7.2 全加器 Full Adder

3 输入 : A, B, C_i (来自低位的进位)

2 输出 : S, C_{i+1} (向高位的进位)



$$S = A \oplus B \oplus C_i \quad \text{奇数个1, 本位和为1}$$

$$C_{i+1} = AB + AC_i + BC_i$$

任何两个数为1, 进位

A	B	C_i	S	C_{i+1}
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

符号

  


§ 4.7.3 并行加法器 Parallel Adder

多位二进制数相加时，每位一个全加器，加法器并行

并行加法器中进位方式 { 串行(脉冲)进位
超前进位

串行进位 (Ripple carry)

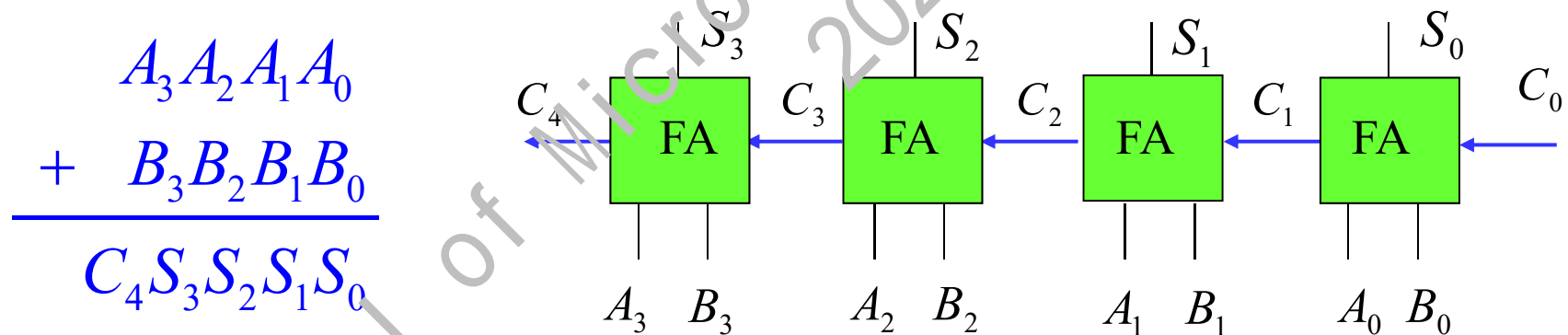

并行输入，串行进位：结构简单，速度慢

为提高运算速度，采用超前进位方法

超前进位 (Carry look-ahead)

分析全加器输出

$$S_i = A_i \oplus B_i \oplus C_i$$

$$C_{i+1} = \overline{A_i}B_iC_i + A_i\overline{B_i}C_i + A_iB_i\overline{C_i} + A_iB_iC_i$$

$$= A_iB_i + (A_i \oplus B_i)C_i$$

定义 $\begin{cases} G_i = A_iB_i & \text{产生变量 (Carry generation)} \\ P_i = A_i \oplus B_i & \text{传输变量 (Carry propagation)} \end{cases}$

全加器输出

$$\begin{cases} S_i = P_i \oplus C_i \\ C_{i+1} = G_i + P_iC_i \end{cases}$$

进位:

$$C_{i+1} = G_i + P_i C_i$$

$$C_1 = G_0 + P_0 C_0$$

$$C_2 = G_1 + P_1 C_1 = G_1 + P_1 G_0 + P_1 P_0 C_0$$

$$C_3 = G_2 + P_2 C_2 = G_2 + P_2 G_1 + P_2 P_1 G_0 + P_2 P_1 P_0 C_0$$


$$\begin{cases} G_i = A_i B_i \\ P_i = A_i \oplus B_i \end{cases}$$

$\because C_0 = 0$, C_i 只与 G, P 有关, 即只与 A, B 有关, 可以并行产生


相当于四个全加器同时计算, 提高速度

超前进位加法器 74283:
 
$$\begin{array}{r} A_3 A_2 A_1 A_0 \\ +) B_3 B_2 B_1 B_0 \\ \hline C_4 \quad S_3 S_2 S_1 S_0 \end{array}$$



惯用符号


 


国际标准符号

§ 4.8 组合逻辑电路的竞争冒险


Race-Hazard of Combinational Logic

  前面讨论电路是在理想的情况下进行的。为了保证工作的可靠性，要考虑输入信号逻辑电平发生变化的瞬间电路的工作情况。



在输出端产生尖峰干扰

由门电路的传输延时引起的问题

 

竞争：从输入到输出的途径不同，延时时间不同，到达输出端的时间不同，这种现象为竞争

冒险：输入信号变化导致逻辑电路产生错误输出，称为冒险或险象

§ 4.8.1 冒险现象的识别

1. 代数法

$$F = AB + \bar{A}C$$



A 到达终点的途径不同

当 $B = C = 1$ $F = 1 + \bar{A} = 1$

F 应该总是高电平

传播延时 F – 窄的负脉冲

“0”型冒险 (hazard)

  

毛刺 (glitch)

$$G = (A+B)(\bar{A}+C)$$

当 $B = C = 0$



$$G = A \cdot \bar{A} = 0$$

G 应该总是低电平

传播延时

G – 窄的正脉冲

“1”型冒险

  

当函数表达式可以化成: $F = A + \bar{A}$ $F = A \cdot \bar{A}$

即含有**互补变量**, A 变量变化可能引起冒险

2. 卡诺图法

如函数卡诺图上有包围圈相切，且相切处又无其他圈包含，则可能有险象

		<i>BC</i>			
<i>A</i>		00	01	11	10
0	0	0	0	0	1
1	0	1	1	1	1

$$F = \overline{B}\overline{C} + AC$$

		<i>BC</i>			
<i>A</i>		00	01	11	10
0	0	0	0	0	1
1	0	0	1	1	1


$$F = (B + C)(A + \overline{C})$$

§ 4.8.2 冒险现象的消除

1. 接入滤波电容

竞争冒险引起的脉冲一般很窄(纳秒级), 在输出端并接一个滤波电容, 将其滤掉。

2. 引入取样脉冲

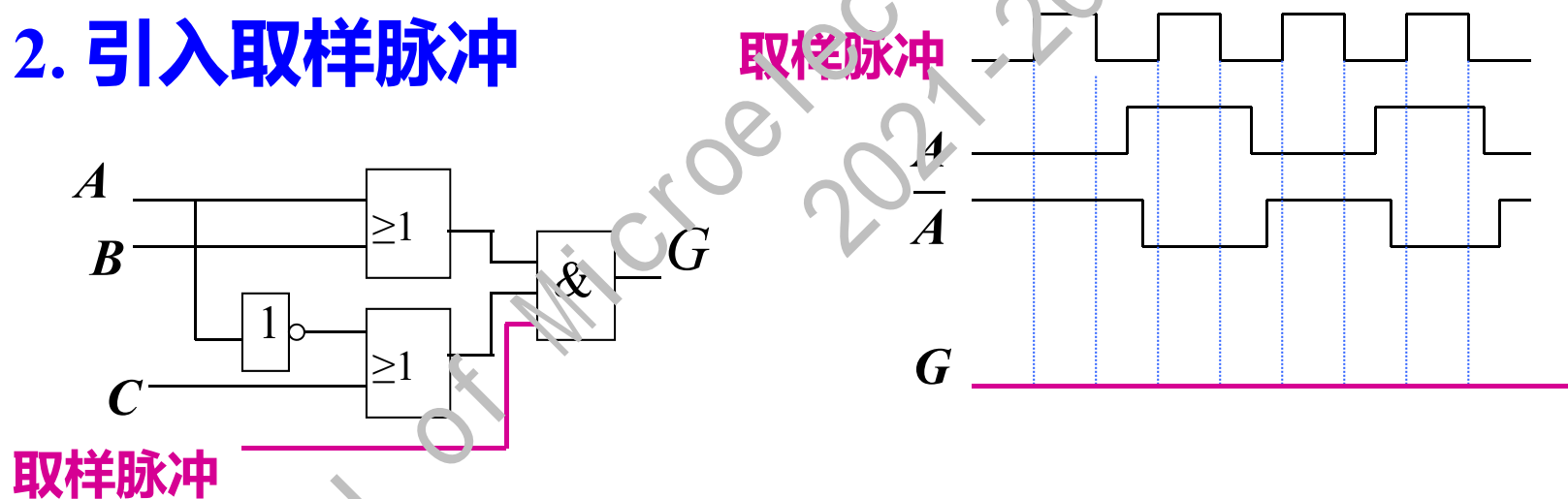

- 在输出端接取样脉冲, 仅在输出处于稳定值时出现
- 取样脉冲为0期间, 输出端信息无效

3. 修改设计方案

$$F = A + \bar{A}$$

$$F = A \cdot \bar{A}$$

冒险

F BC					
A		00	01	11	10
	0		1	1	
	1			1	1

卡诺图两圈相切处增加一个圈(冗余)，就能消除冒险

两个圈相切，
存在冒险

$$F = AB + \bar{A}C$$



$$F = AB + \bar{A}C + BC$$

无竞争冒险

例1：已知逻辑函数真值表，用二输入与非门实现该逻辑函数，并分析竞争冒险现象

1. 逻辑函数化简

A	B	C	D	Y	A	B	C	D	Y
0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
0	0	0	1	0	1	0	0	1	0
0	0	1	0	0	1	0	1	0	1
0	0	1	1	1	1	0	1	1	0
0	1	0	0	0	1	1	0	0	1
0	1	0	1	0	1	1	0	1	1
0	1	1	0	0	1	1	1	0	1
0	1	1	1	1	1	1	1	1	1


$Y \backslash CD$ AB	00	01	11	10
00	0	0	1	0
01	0	0	1	0
11	1	1	1	1
10	0	0	0	1

$$Y = AB + \bar{A}CD + AC\bar{D}$$

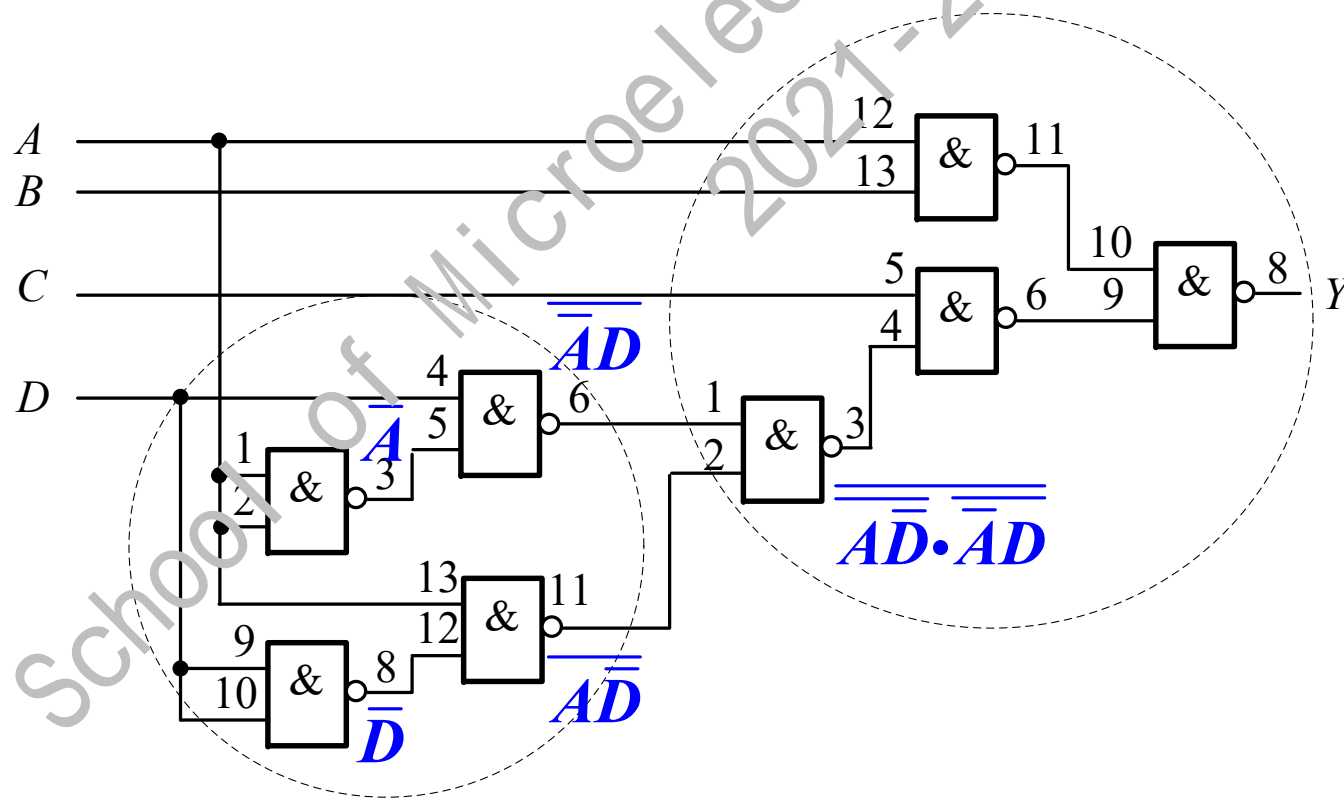2. 与非门实现


$$Y = AB + \overline{A}CD + AC\overline{D} = \overline{\overline{AB + \overline{A}CD + AC\overline{D}}} = \overline{\overline{AB} \cdot \overline{\overline{A}CD} \cdot \overline{AC\overline{D}}} = \overline{\overline{AB} \cdot C(\overline{A}D + A\overline{D})}$$


$$= \overline{\overline{AB} \cdot C(\overline{A}D + A\overline{D})} = \overline{\overline{AB} \cdot C \cdot \overline{A}D} \cdot \overline{\overline{AB} \cdot C \cdot A\overline{D}}$$



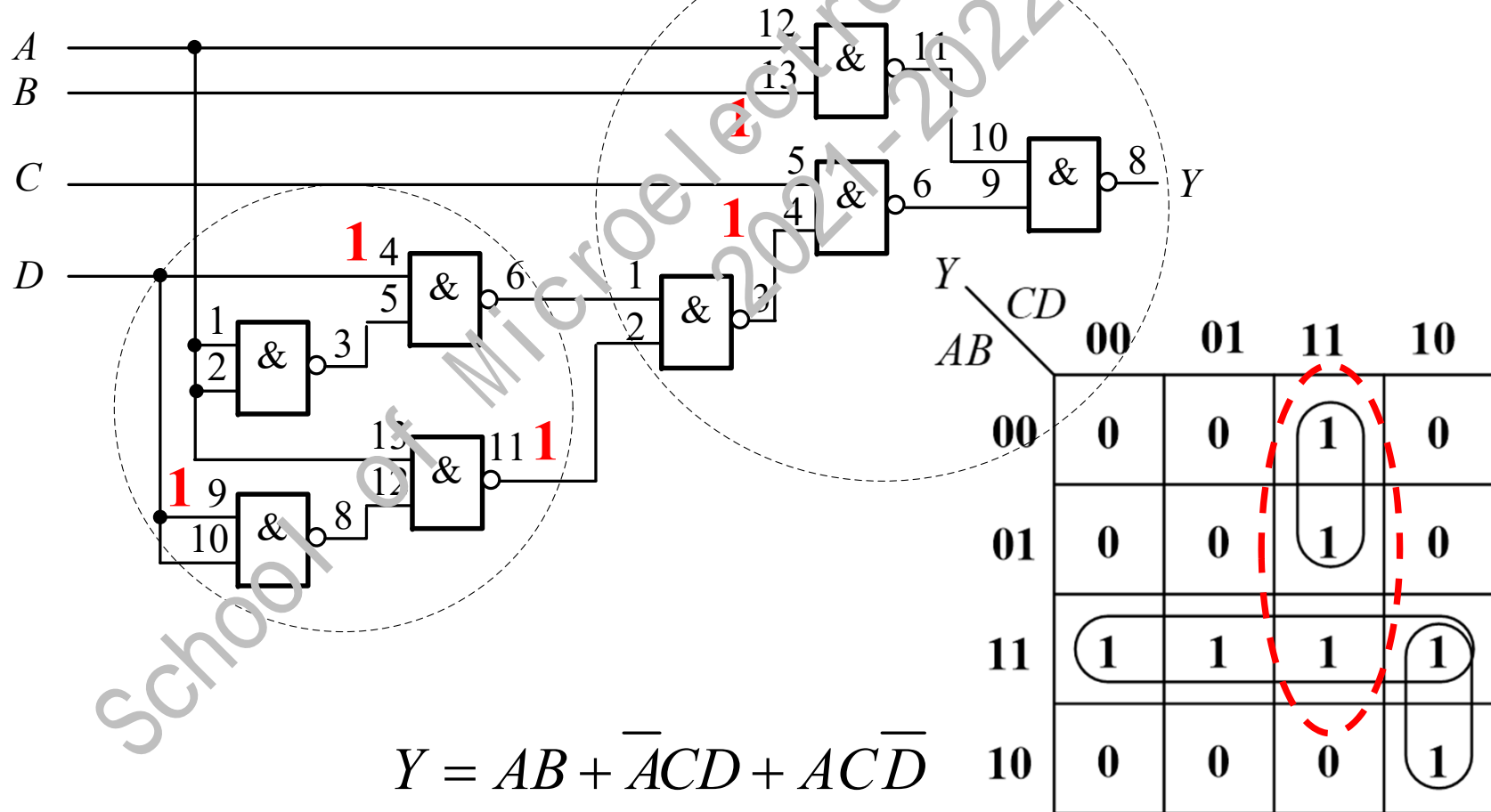3. 什么时候产生竞争冒险?


当 $BCD=111$ 时 $Y = AB + \bar{A}CD + AC\bar{D} = A + \bar{A}$




 

等效电路

 假设二输入与非门延迟时间为 t_{pD} , 负向窄脉冲宽度为 $3t_{pD}$



 

实测波形

4. 如何消除竞争冒险?

$$Y = AB + \bar{A}CD + AC\bar{D}$$

$$Y = AB + \bar{A}CD + AC\bar{D} + BCD$$

电路中增加相应与非门

Y \ CD		AB			
		00	01	11	10
AB	00	0	0	1	0
	01	0	0	1	0
	11	1	1	1	1
	10	0	0	0	1

本章总结

- 掌握组合逻辑电路的基本概念
- 掌握组合逻辑电路的分析方法
- 掌握组合逻辑电路的常规设计方法
- 掌握常用译码器、多路选择器电路及集成IC
- 掌握加法器、比较器
- 掌握理解组合逻辑电路的竞争冒险以及消除方法